
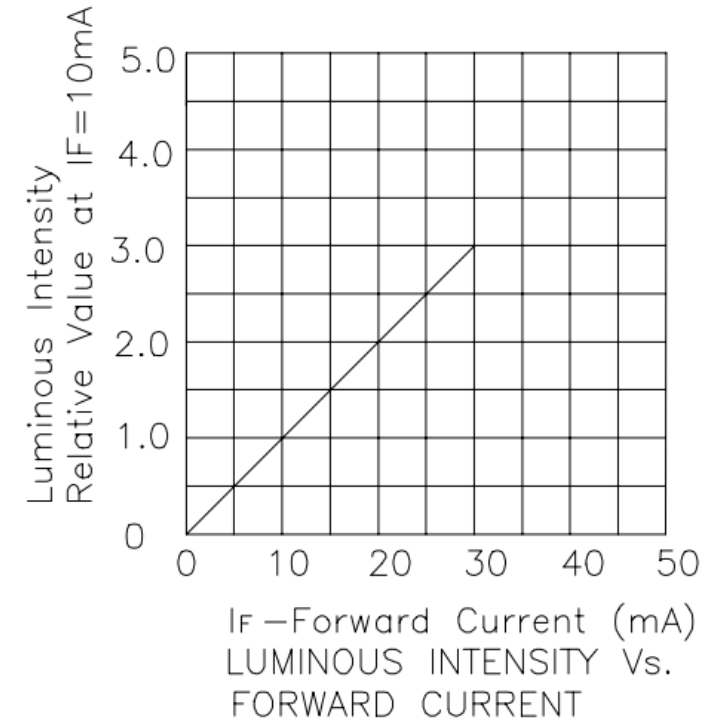
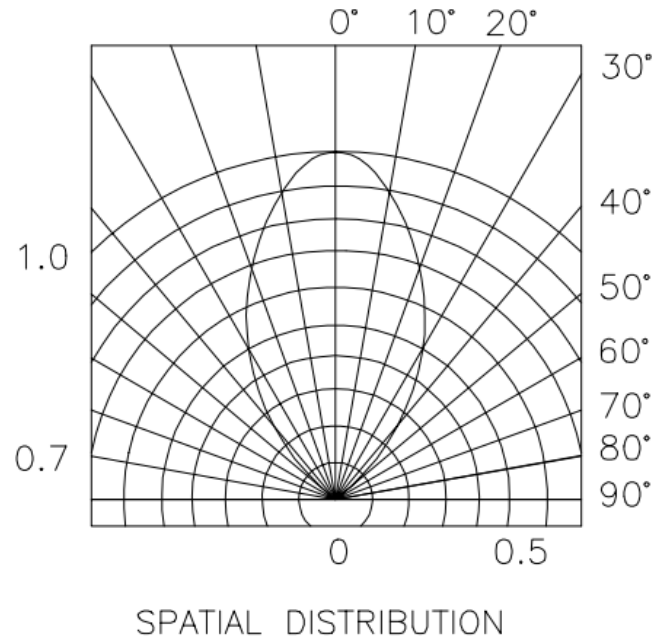


LEDs

CeTI / Semestre 5 /
Institut d'Optique / B1_2

LEDs et circuits d'émission

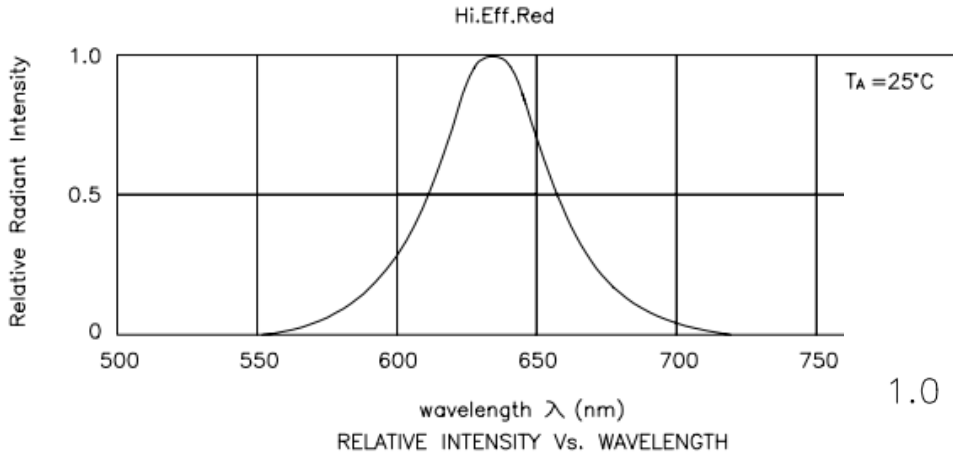


Source de photons



Caractéristiques électriques d'une LED



DIODE

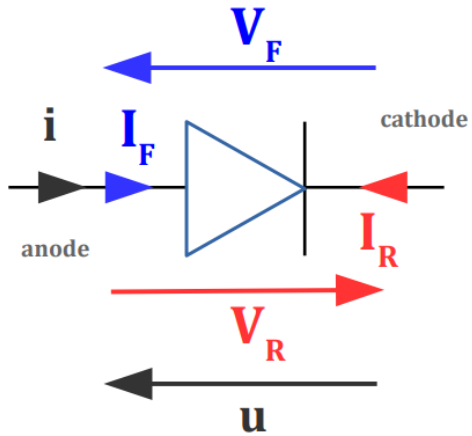

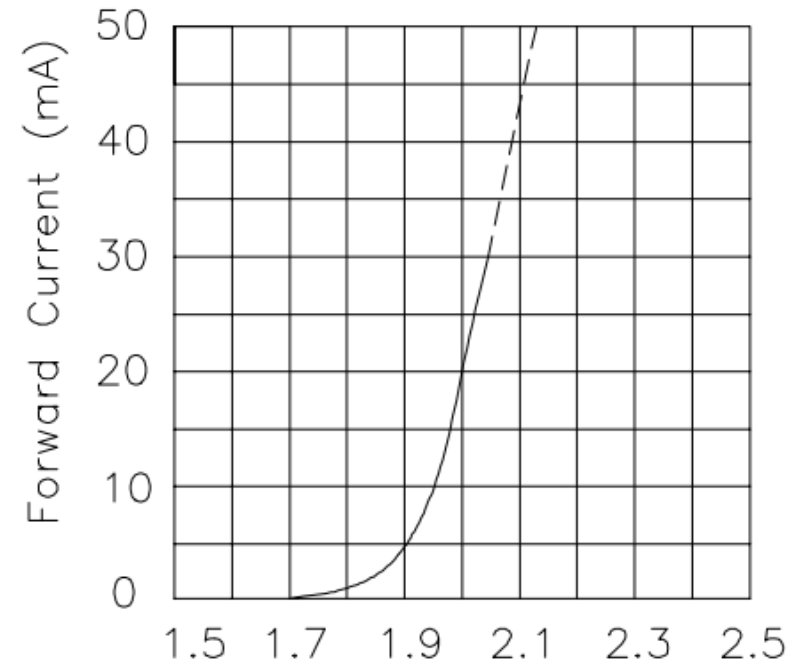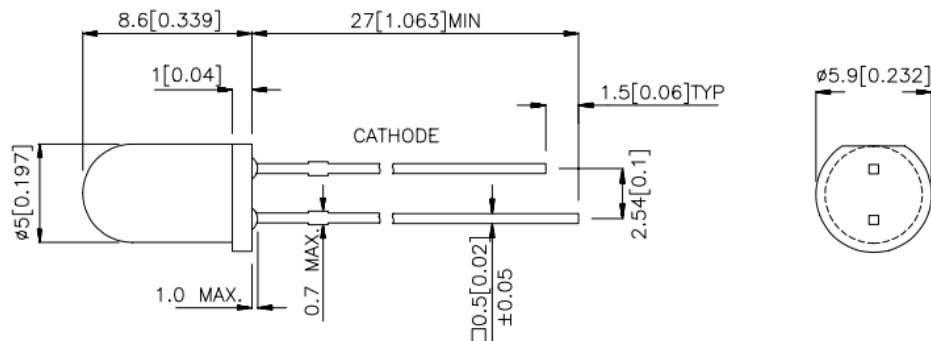I_F : **courant direct**
 souvent $I_F < I_{FMAX}$
 V_F : **tension directe**
 aussi appelée seuil
 I_R : **courant inverse**
 V_R : **tension inverse**
 souvent $V_R < V_{RMAX}$



Forward Current (mA)
 FORWARD CURRENT Vs.
 FORWARD VOLTAGE

Kingbright

High Efficiency Red

L-531D

Caractéristiques électriques d'une LED




Idéalement : source de courant

Absolute Maximum Ratings at $T_A=25^\circ\text{C}$

Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	105	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	160	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds	

Notes:

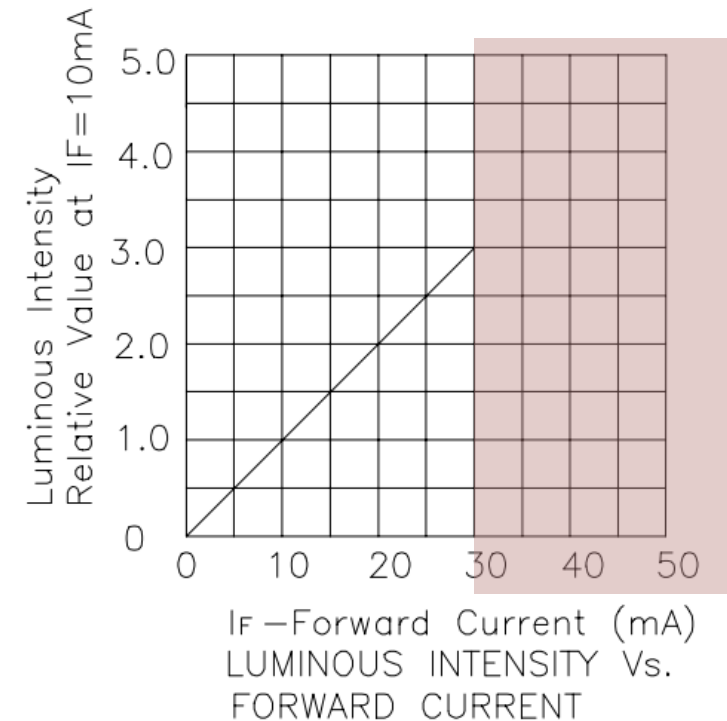
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.



Kingbright

High Efficiency Red



L-53ID

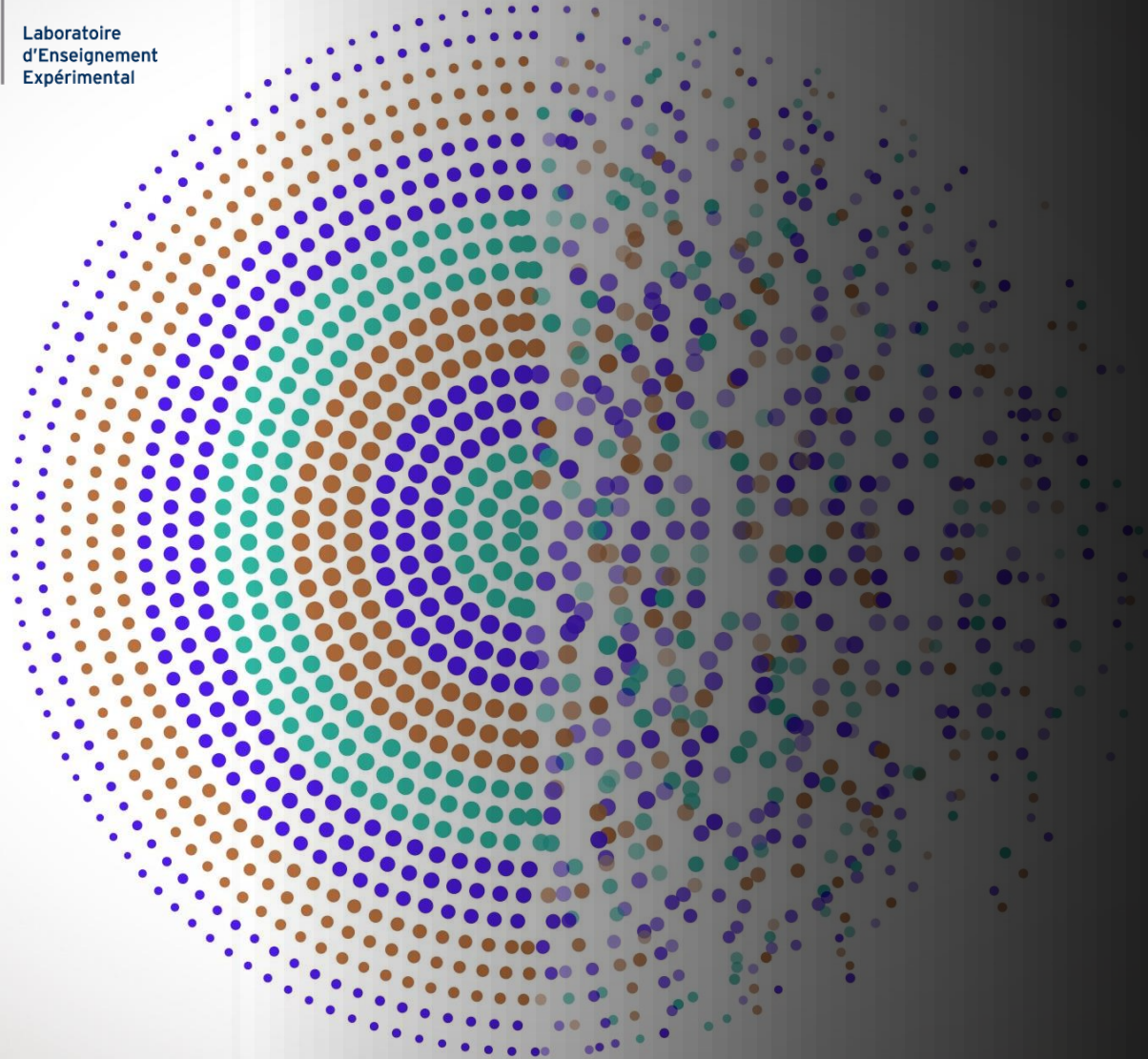

Photodétection

CeTI / Semestre 5 /
Institut d'Optique / B1_2

Photodiode, une diode mais...

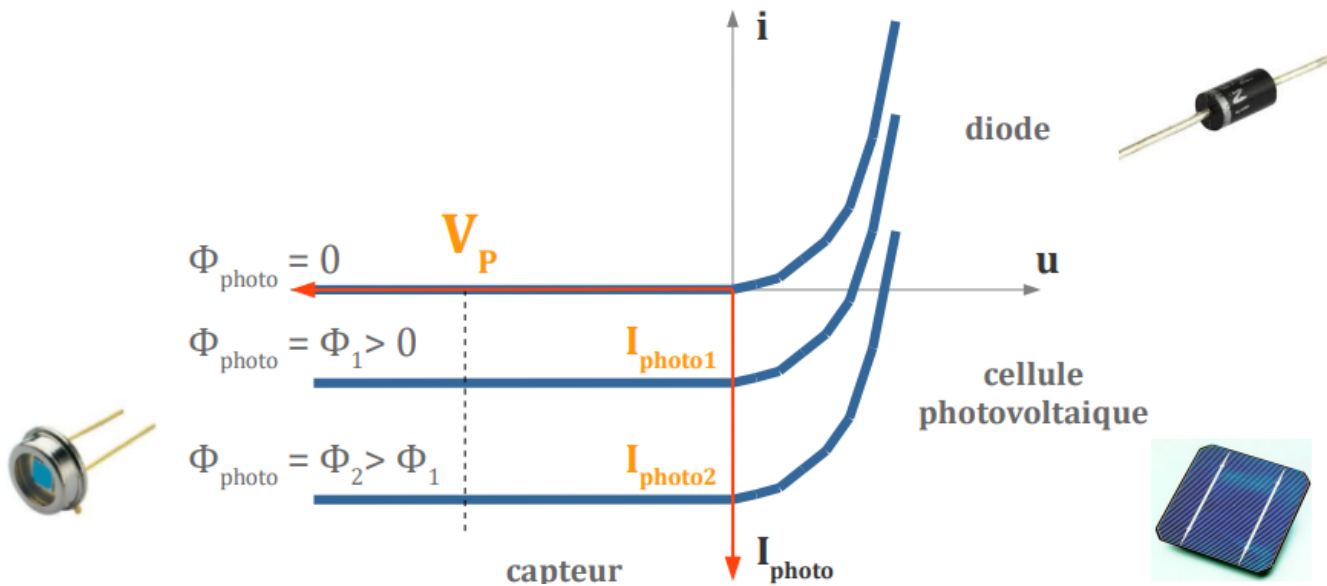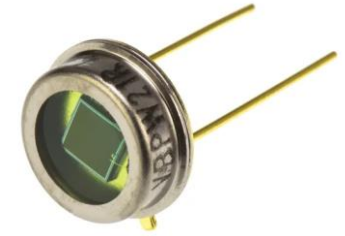


$$I_{\text{photo}} = S_{\lambda} \cdot \eta \cdot \Phi_{\text{photo}}$$

A $\frac{A}{W}$ W




Sensibilité spectrale

Rendement quantique

Flux lumineux

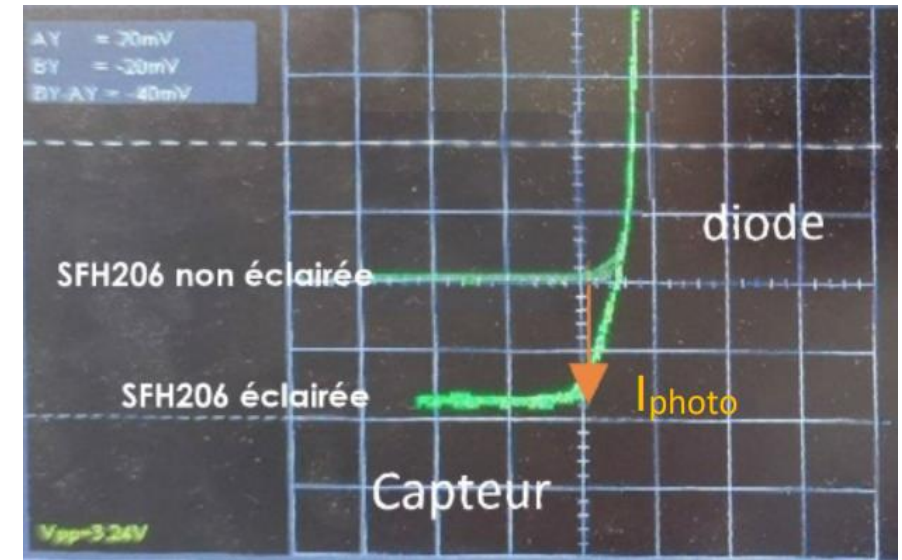



Photodiode, une diode mais...

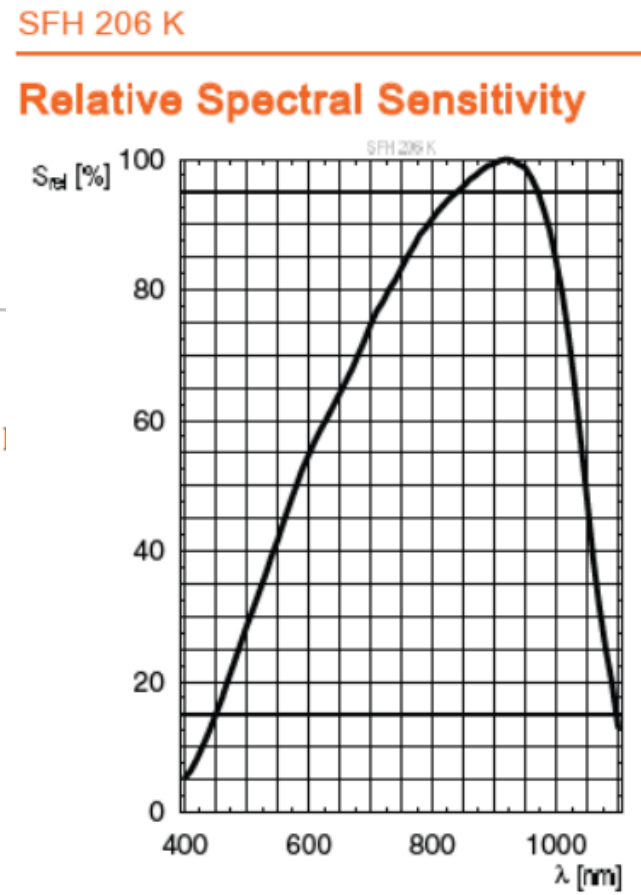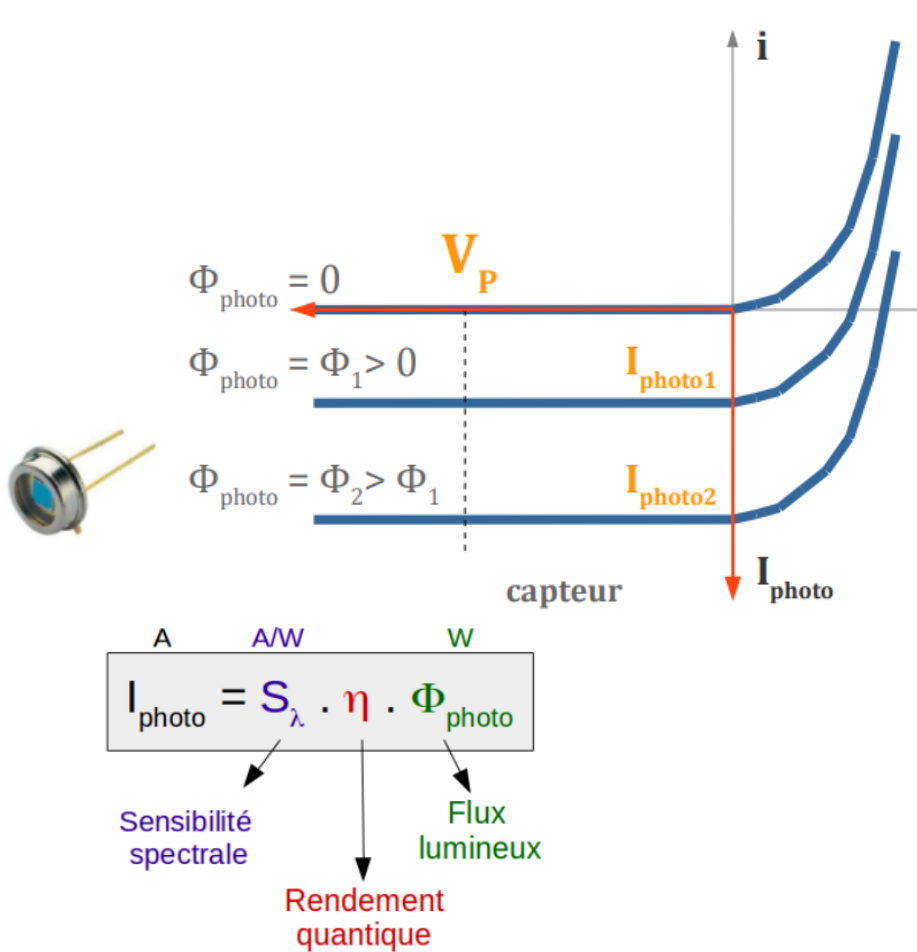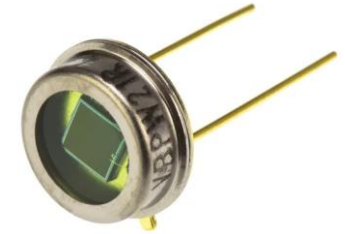

Photocurrent/Open-Circuit Voltage
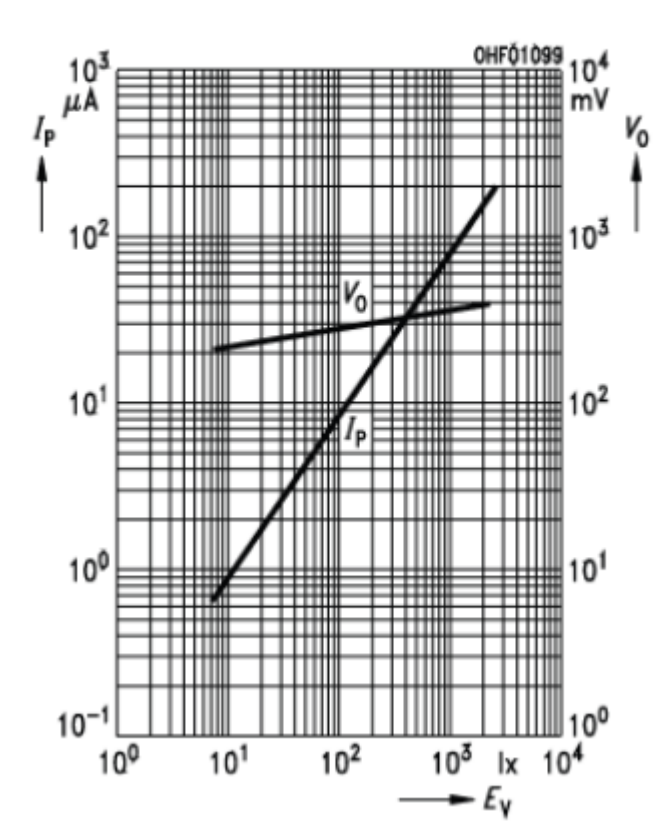
$$I_P (V_R = 5 \text{ V}) / V_O = f(E_V)$$




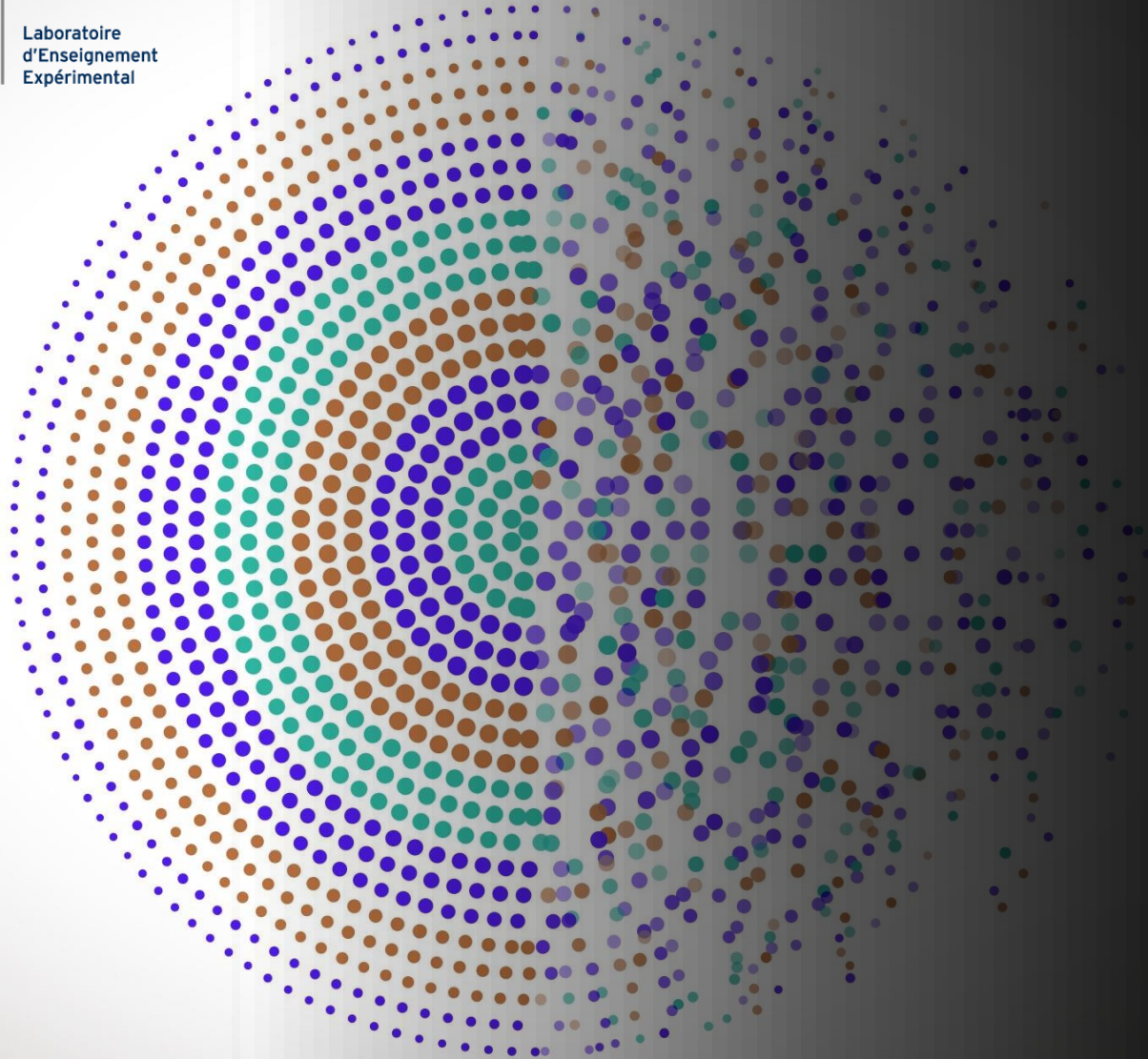


Photodétection

Montage simple


CeTI / Semestre 5 /
Institut d'Optique / B1_2

Montage de photodétection

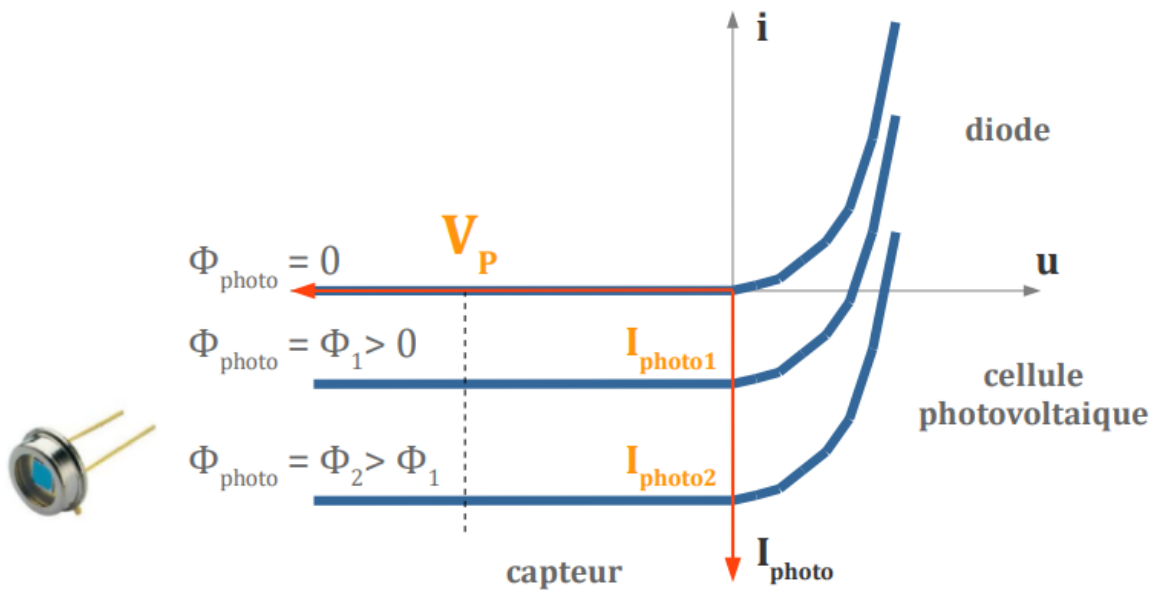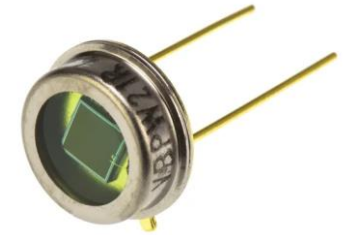



$$I_{photo} = S_{\lambda} \cdot \eta \cdot \Phi_{photo}$$

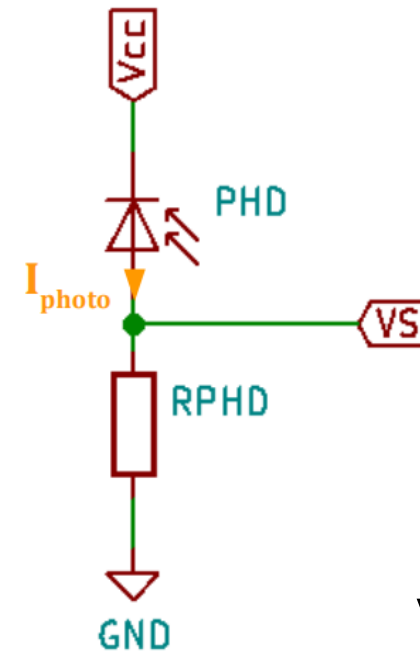S_{λ} : Sensibilité spectrale
 η : Rendement quantique
 Φ_{photo} : Flux lumineux



$$V_S = R_{PHD} \cdot I_{photo}$$

Montage de photodétection

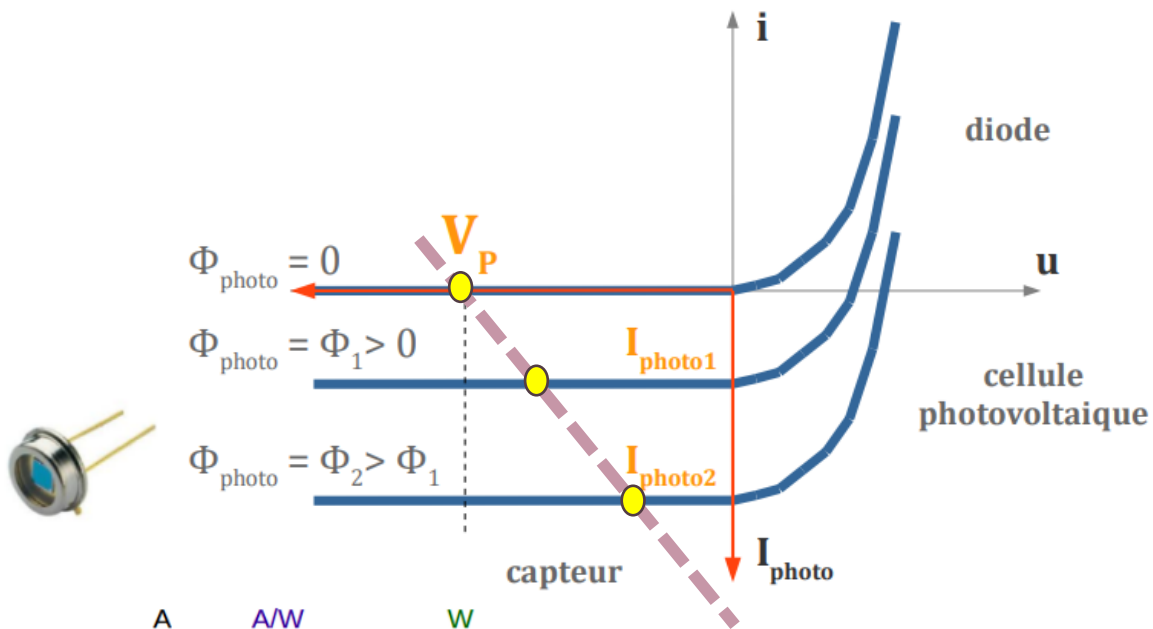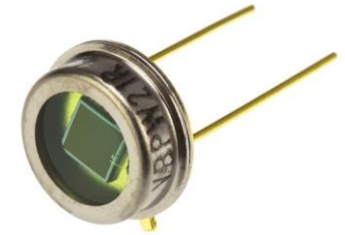


$$I_{\text{photo}} = S_{\lambda} \cdot \eta \cdot \Phi_{\text{photo}}$$

A A/W W

Sensibilité spectrale

Rendement quantique



Flux lumineux

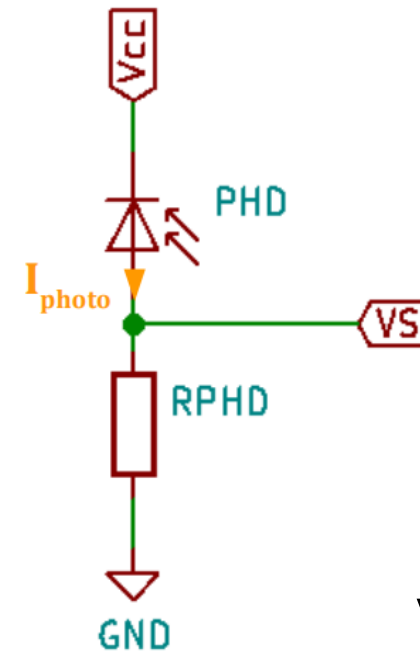

$$V_S = R_{\text{PHD}} \cdot I_{\text{photo}}$$



Tension de polarisation non constante

Etude expérimentale

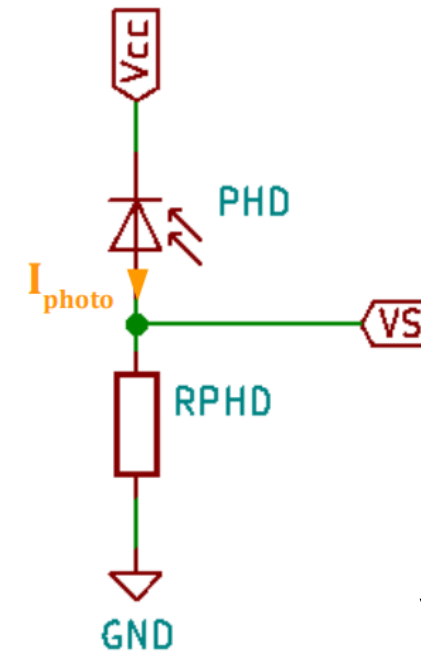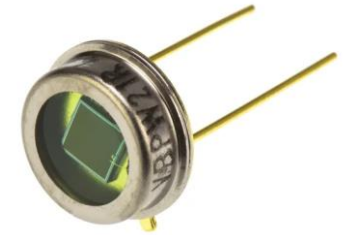



$$V_S = R_{PHD} \cdot I_{photo}$$

Modélisation

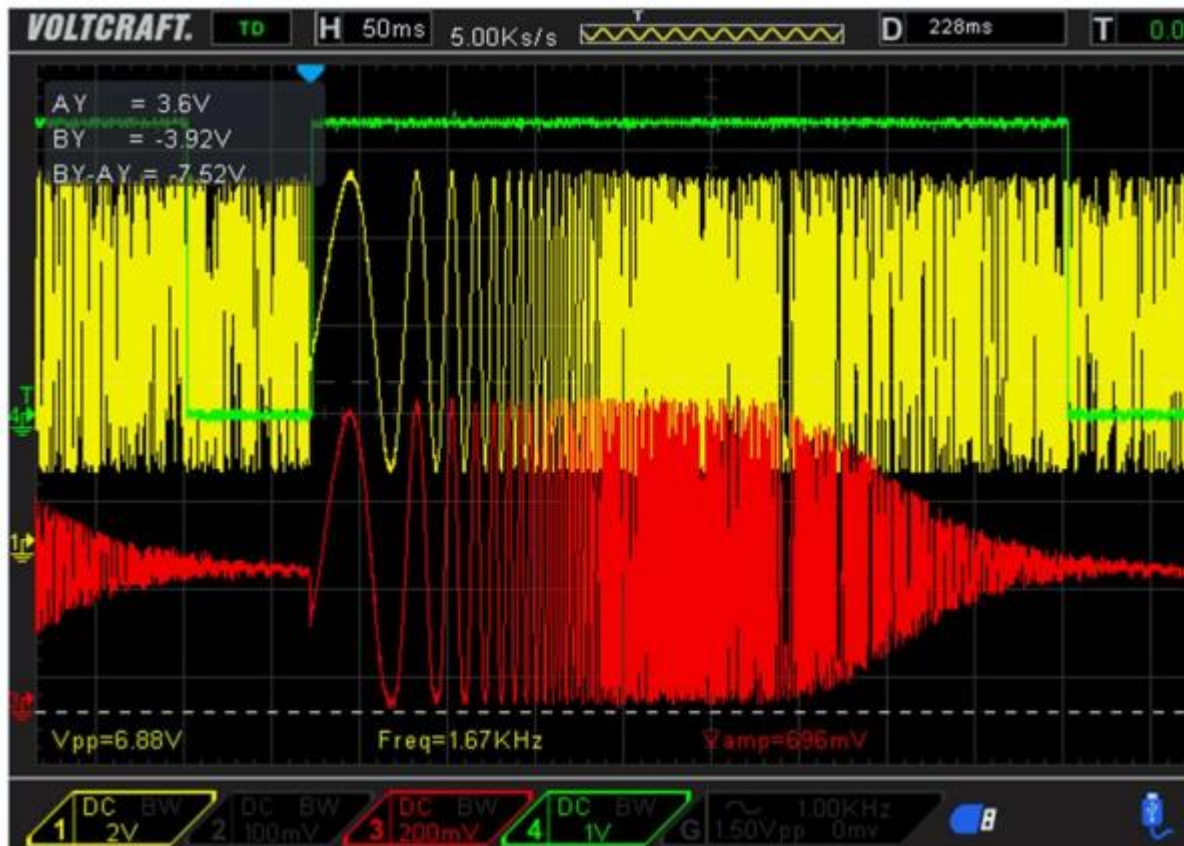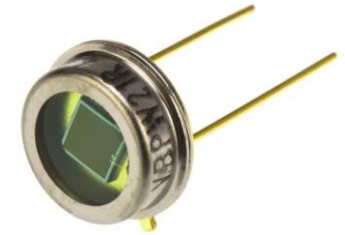

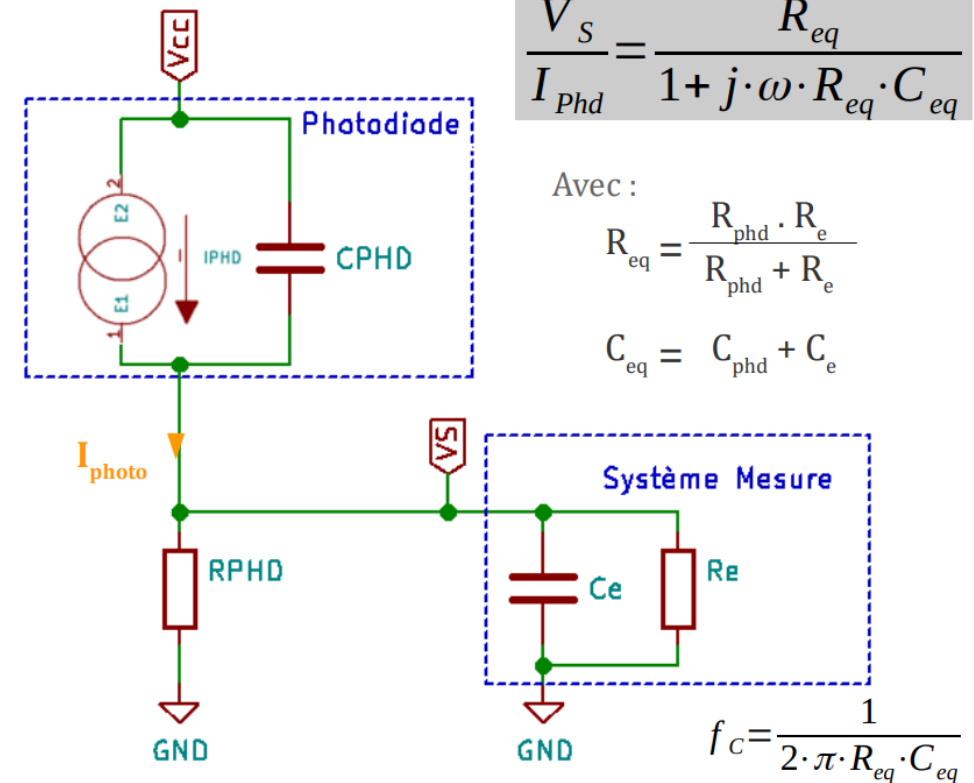Bande passante réduite (à cause du système de mesure)




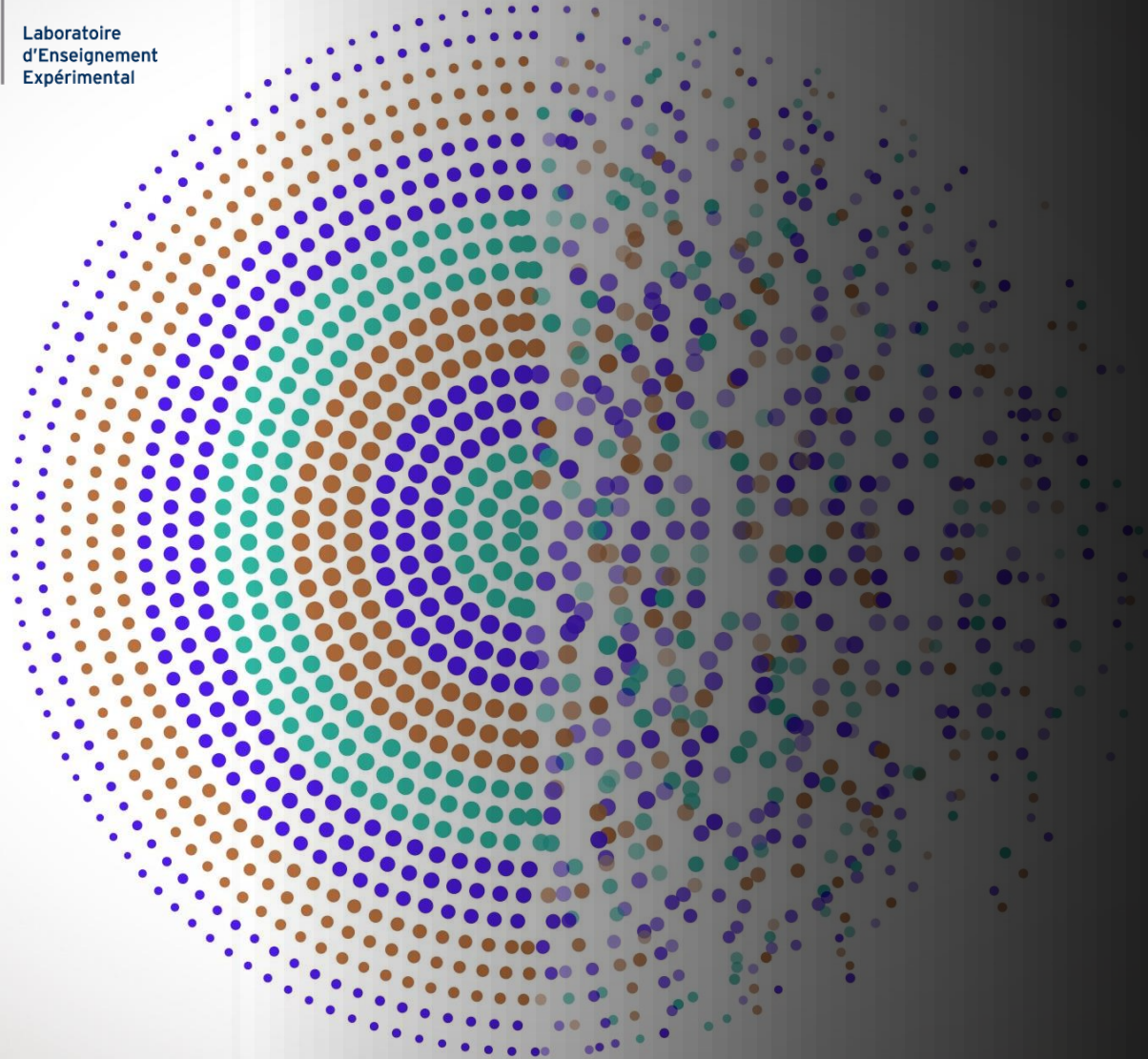


Photodétection

Montage transimpédance


CeTI / Semestre 5 /
Institut d'Optique / B1_2

Montage transimpédance

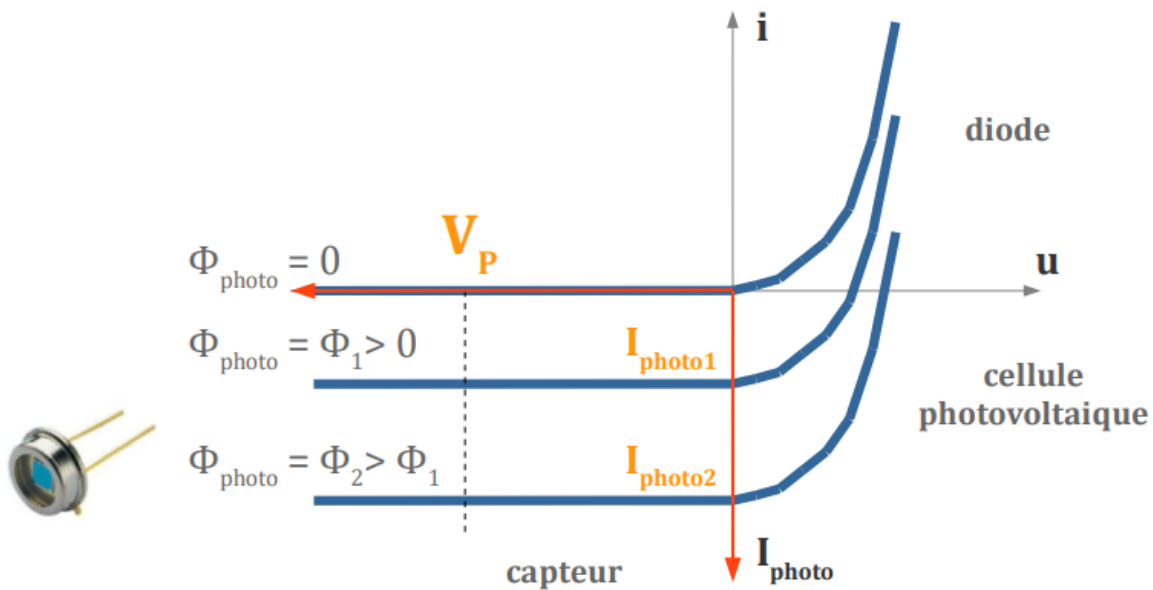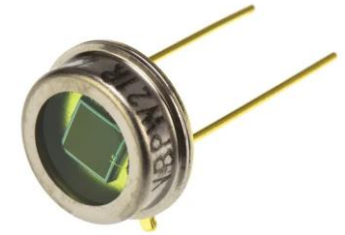



$$I_{\text{photo}} = S_{\lambda} \cdot \eta \cdot \Phi_{\text{photo}}$$

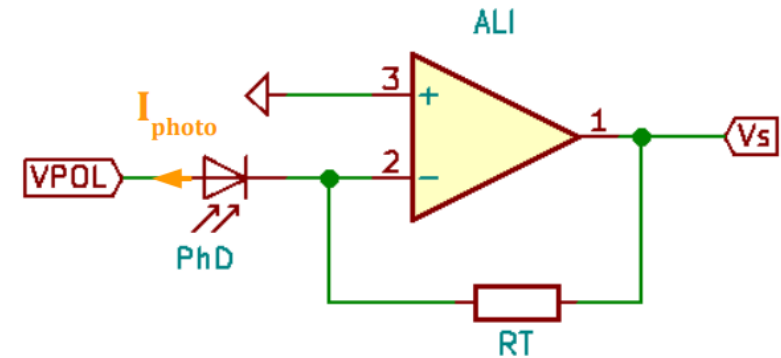S_{λ} : Sensibilité spectrale
 η : Rendement quantique
 Φ_{photo} : Flux lumineux






$$V_S = R_T \cdot I_{\text{photo}}$$

Etude expérimentale

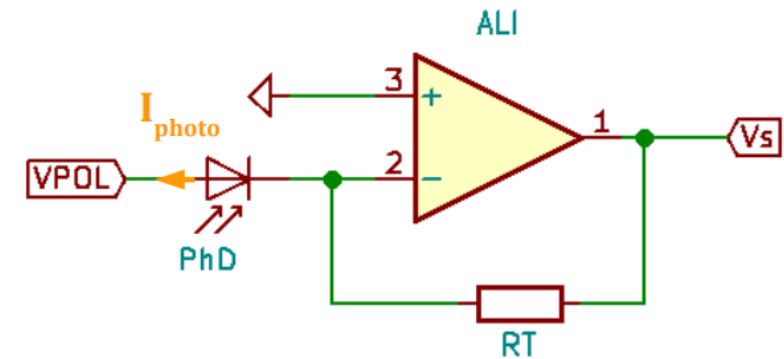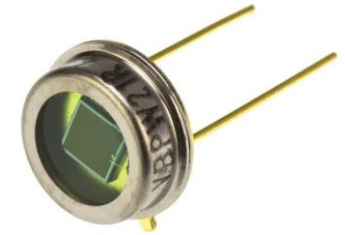

$$V_S = R_T \cdot I_{\text{photo}}$$

Modélisation

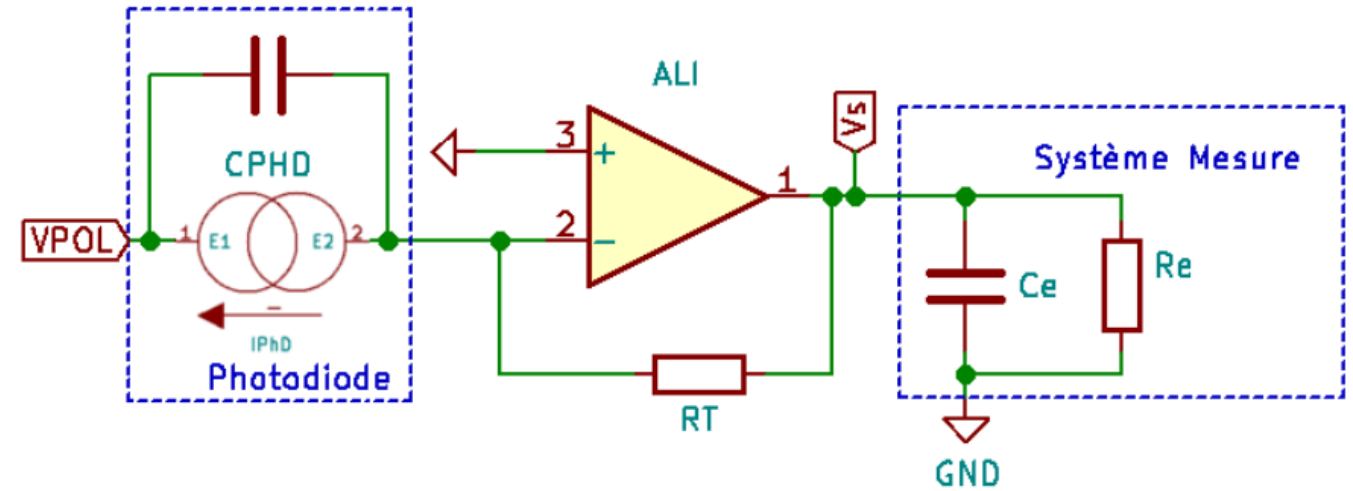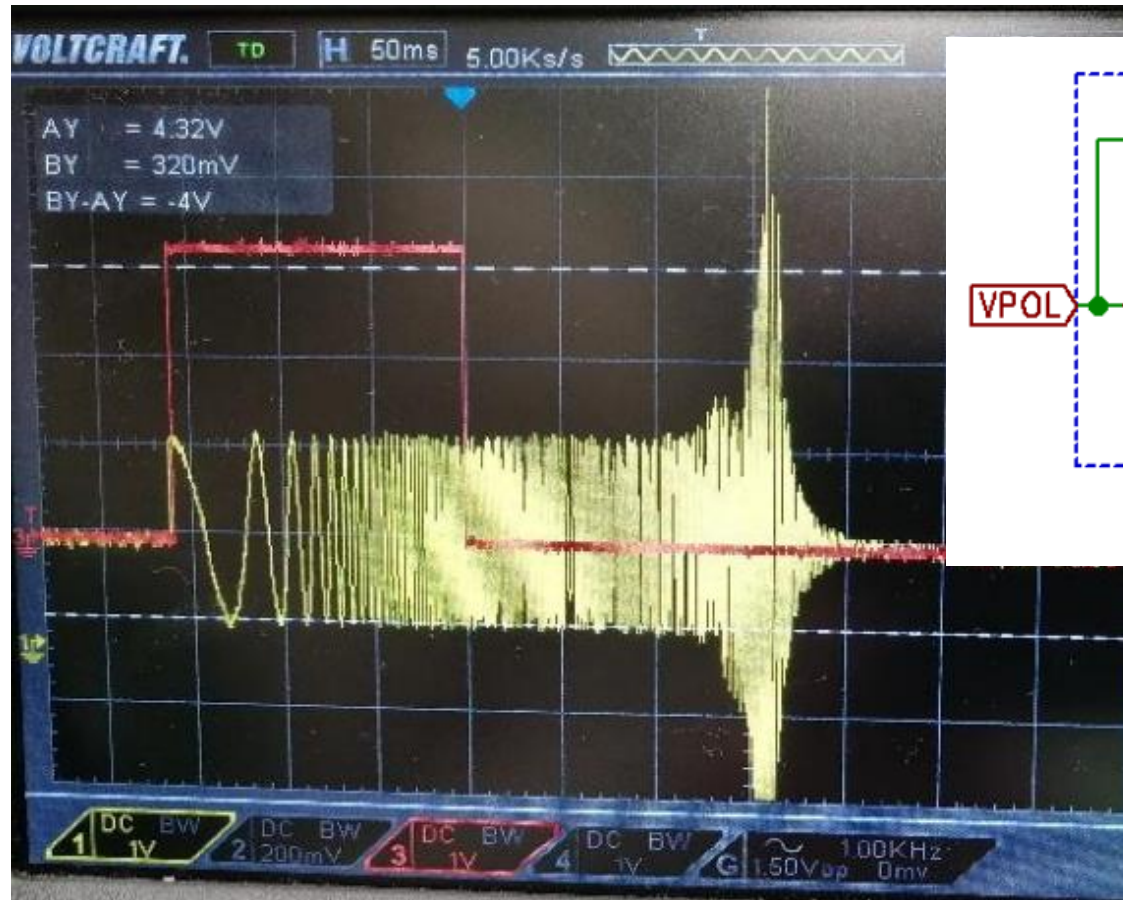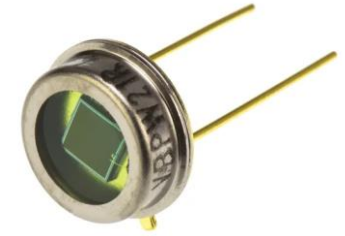

ALI / Passe-bas

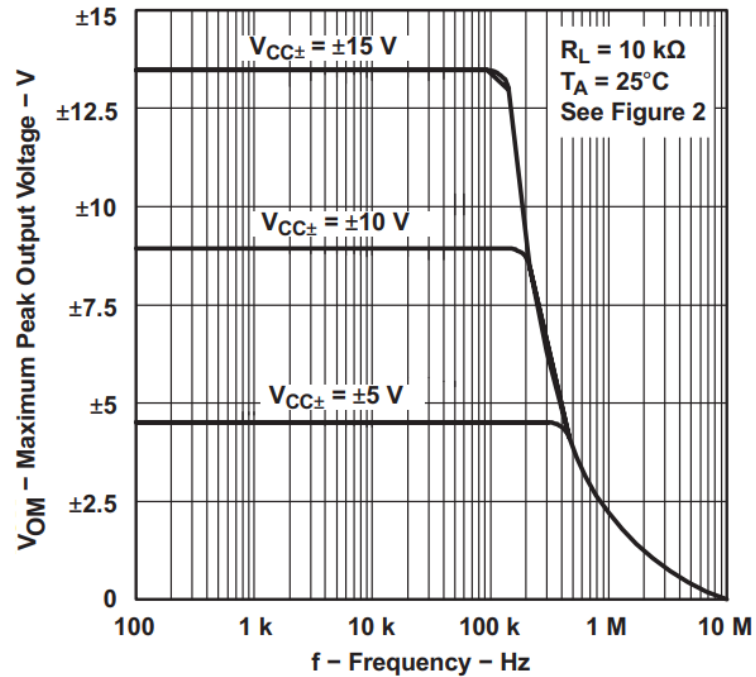


Figure 6-41. Maximum Peak Output Voltage vs Frequency

Produit Gain-Bande-Passante constant

INPUT CAPACITANCE				
Z_{ID}	Differential		100 2	MΩ pF
Z_{ICM}	Common-mode		6 1	TΩ pF
OPEN-LOOP GAIN				
A_{OL}	Open-loop voltage gain	$V_S = 40\text{ V}, V_{CM} = V_S / 2, (V_{CC-}) + 0.3\text{ V} < V_O < (V_{CC+}) - 0.3\text{ V}$	118	125
A_{OL}	Open-loop voltage gain	$V_S = 40\text{ V}, V_{CM} = V_S / 2, R_L = 2\text{ k}\Omega, (V_{CC-}) + 1.2\text{ V} < V_O < (V_{CC+}) - 1.2\text{ V}$	115	120
FREQUENCY RESPONSE				
GBW	Gain-bandwidth product		5.25	MHz
SR	Slew rate	$V_S = 40\text{ V}, G = +1, C_L = 20\text{ pF}$	20	V/μs

ALI asservi / Modélisation


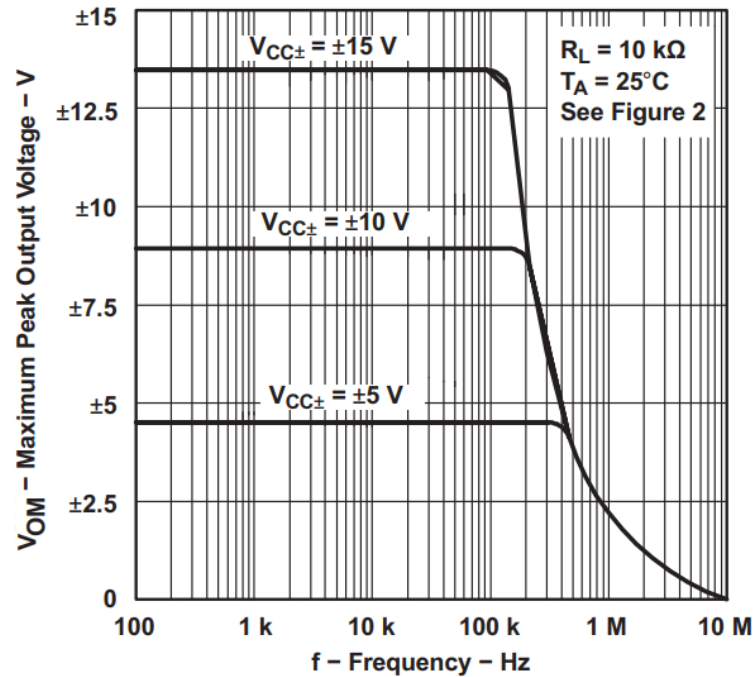



Figure 6-41. Maximum Peak Output Voltage vs Frequency
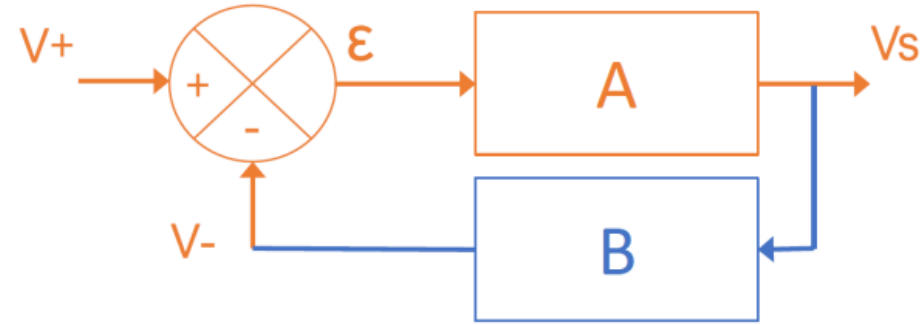
$$A(j\omega) = \frac{A_{MAX}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$



$$V_s = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega) \cdot B(j\omega)} V_E$$

Transimpédance / Modélisation

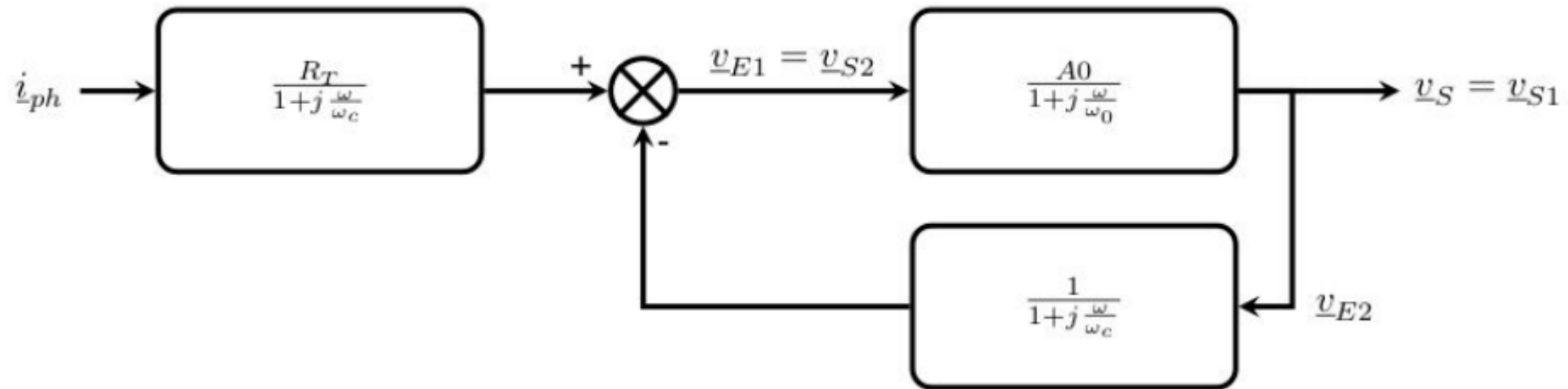

$$\frac{V_S}{I_{Phd}} = \frac{R_T \cdot A_0}{\left(1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_0}\right) \cdot \left(1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_c}\right) + A_0}$$

$$V_S = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega) \cdot B(j\omega)} V_E$$