

Ingénierie Electronique pour le Traitement de l'Information

TD10

Modéliser un montage transimpédance

Julien VILLEMEJANE



Paris-Saclay




Saint-Étienne



Bordeaux

• Montage simple vs transimpédance


Montage Transimpédance

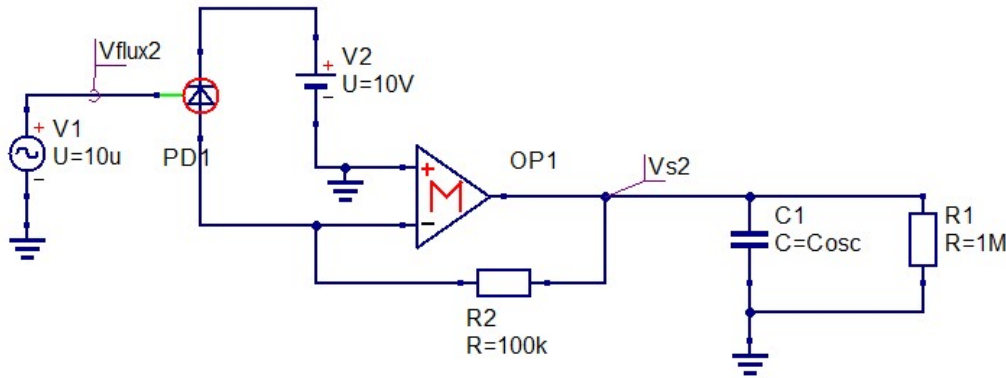

Variation
paramètre


SW1
Sim=AC1
Type=list
Param=Cosc
Values=[1p; 10p; 100p]

Montage Simple

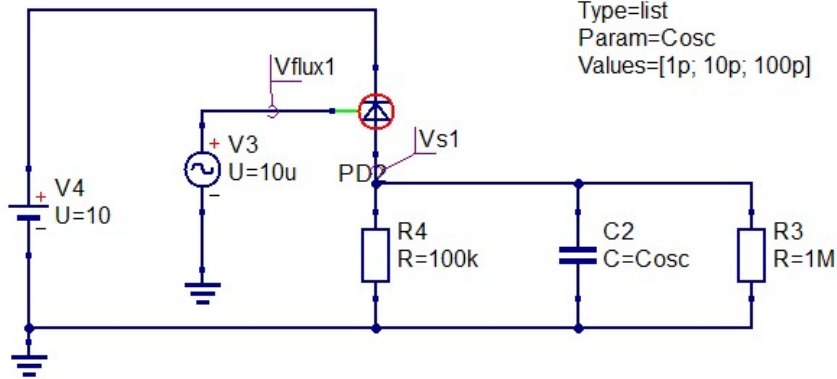

• Montage simple vs transimpédance



Montage Transimpédance

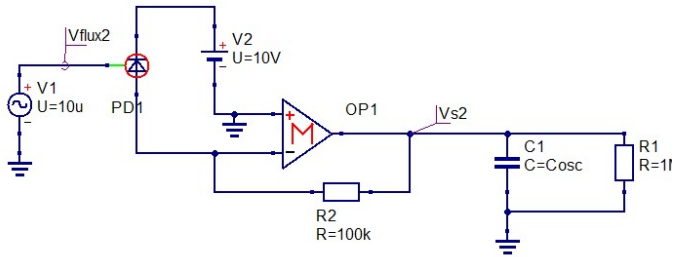


Variation paramètre

SW1
Sim=AC1
Type=list
Param=Cosc
Values=[1p; 10p; 100p]


Montage Simple

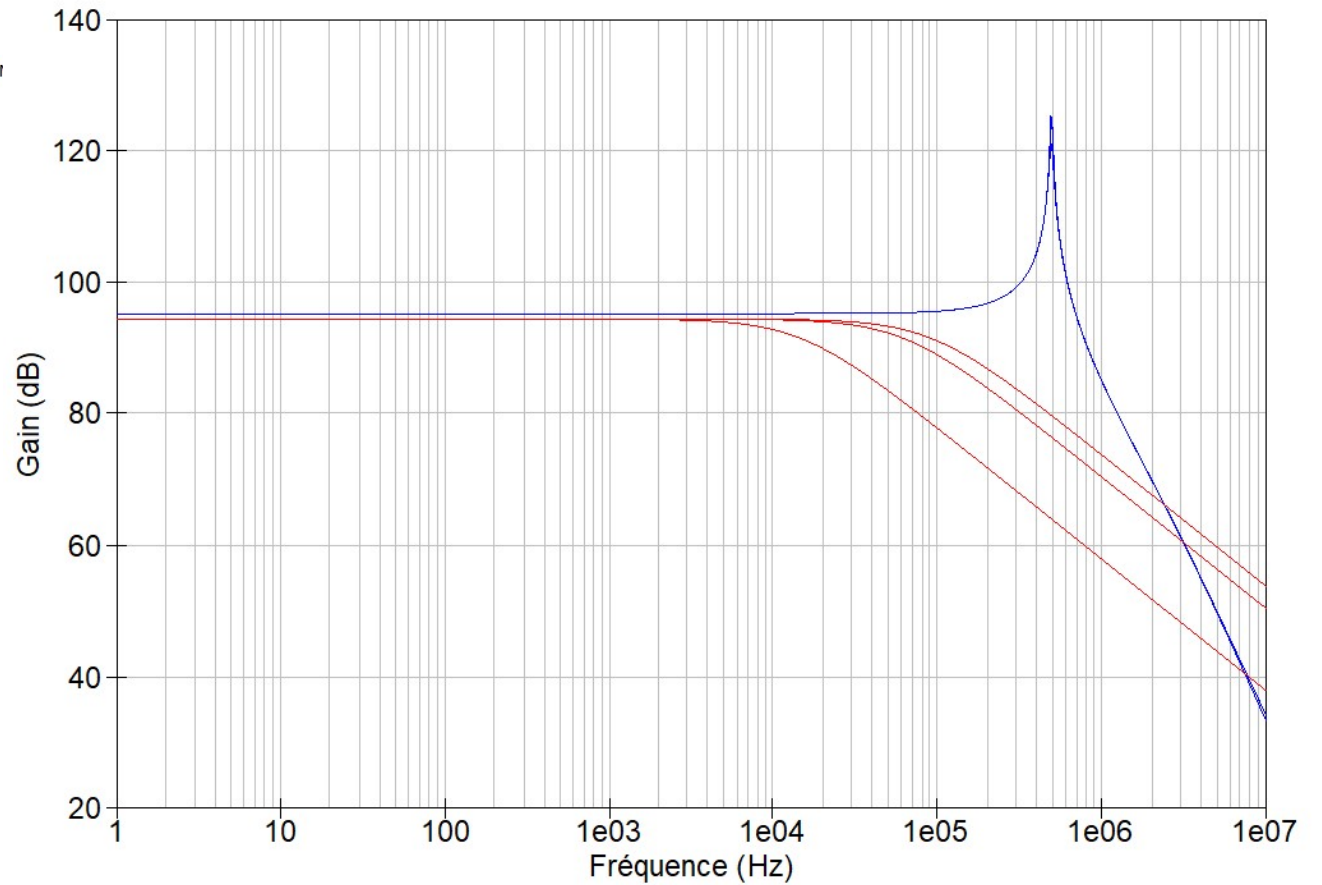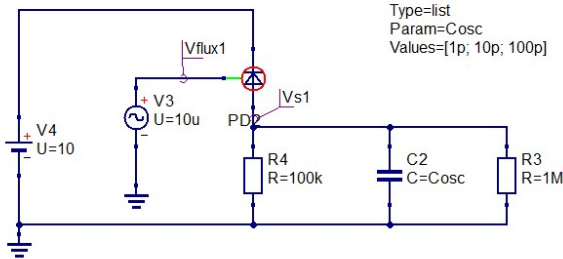

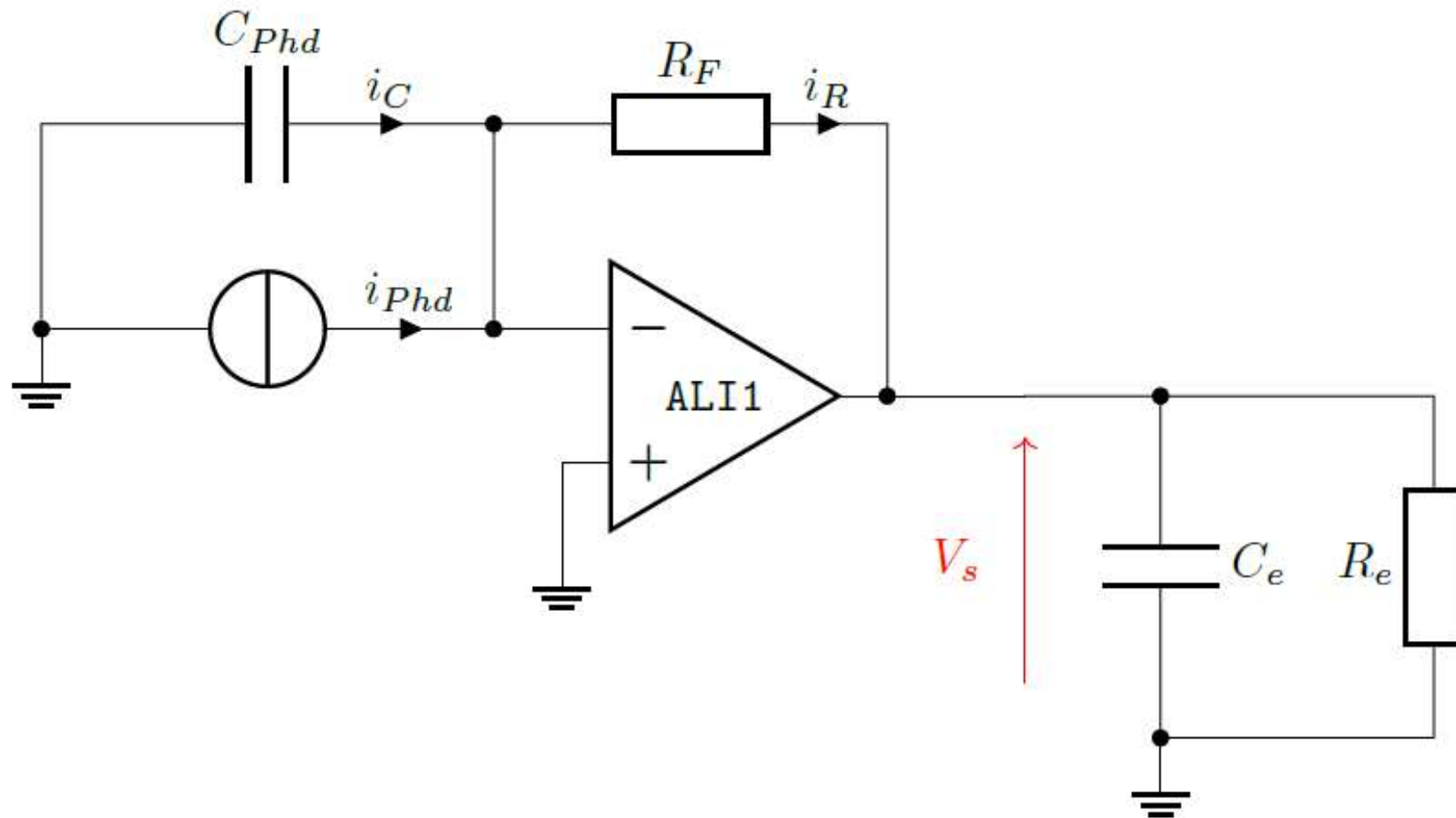• Exercice 1 / Modèle simplifié de l'ALI (mode linéaire)



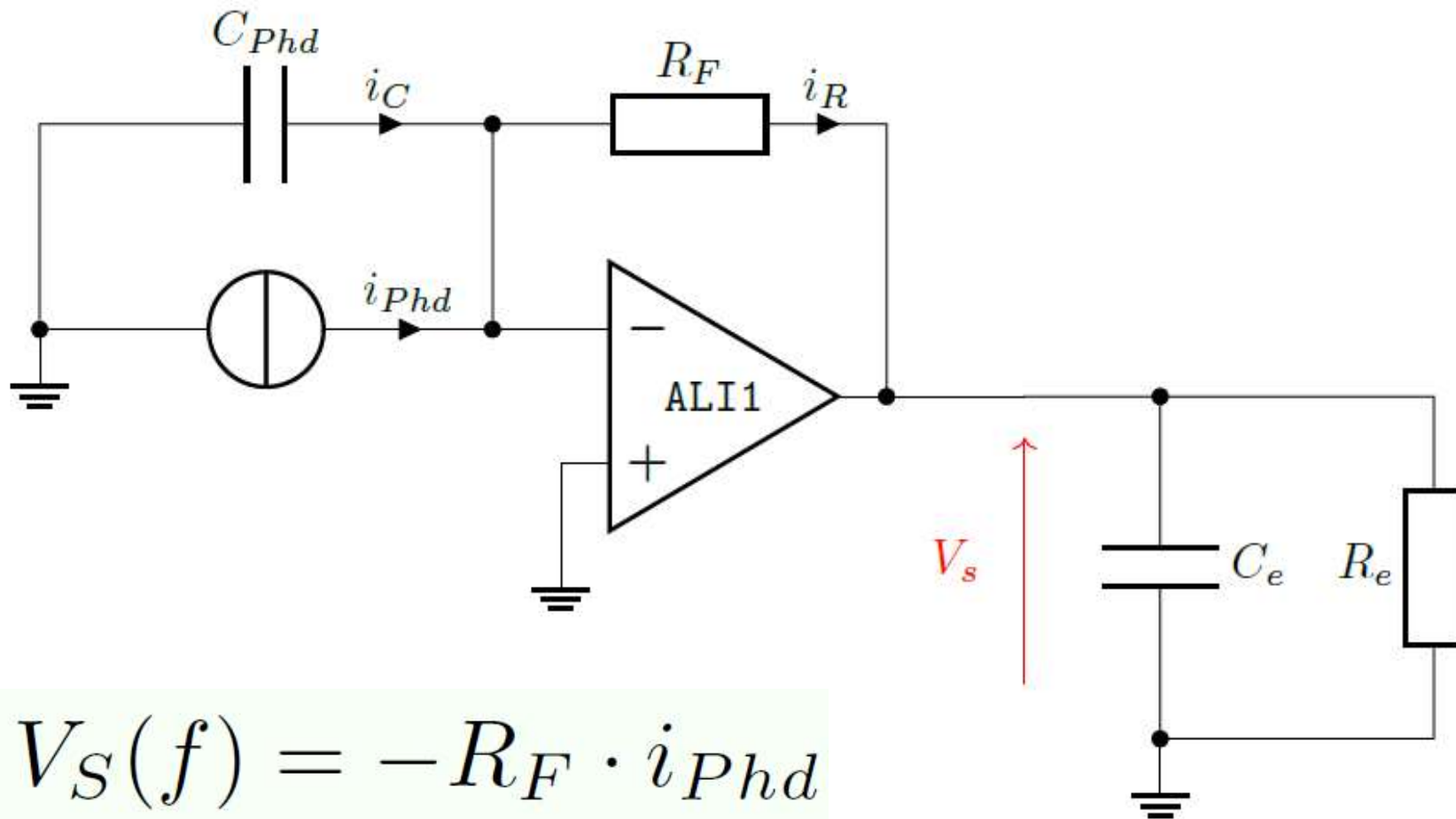
• Exercice 1 / Modèle simplifié de l'ALI (mode linéaire)



$$V_S(f) = -R_F \cdot i_{Phd}$$



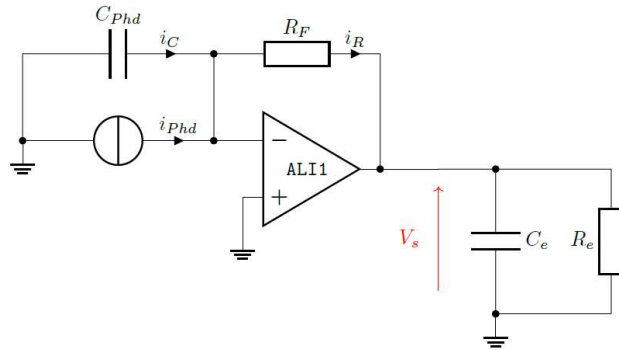
• Exercice 1 / Modèle simplifié de l'ALI (mode linéaire)




$$V_S(f) = -R_F \cdot i_{Phd}$$



expérimentalement

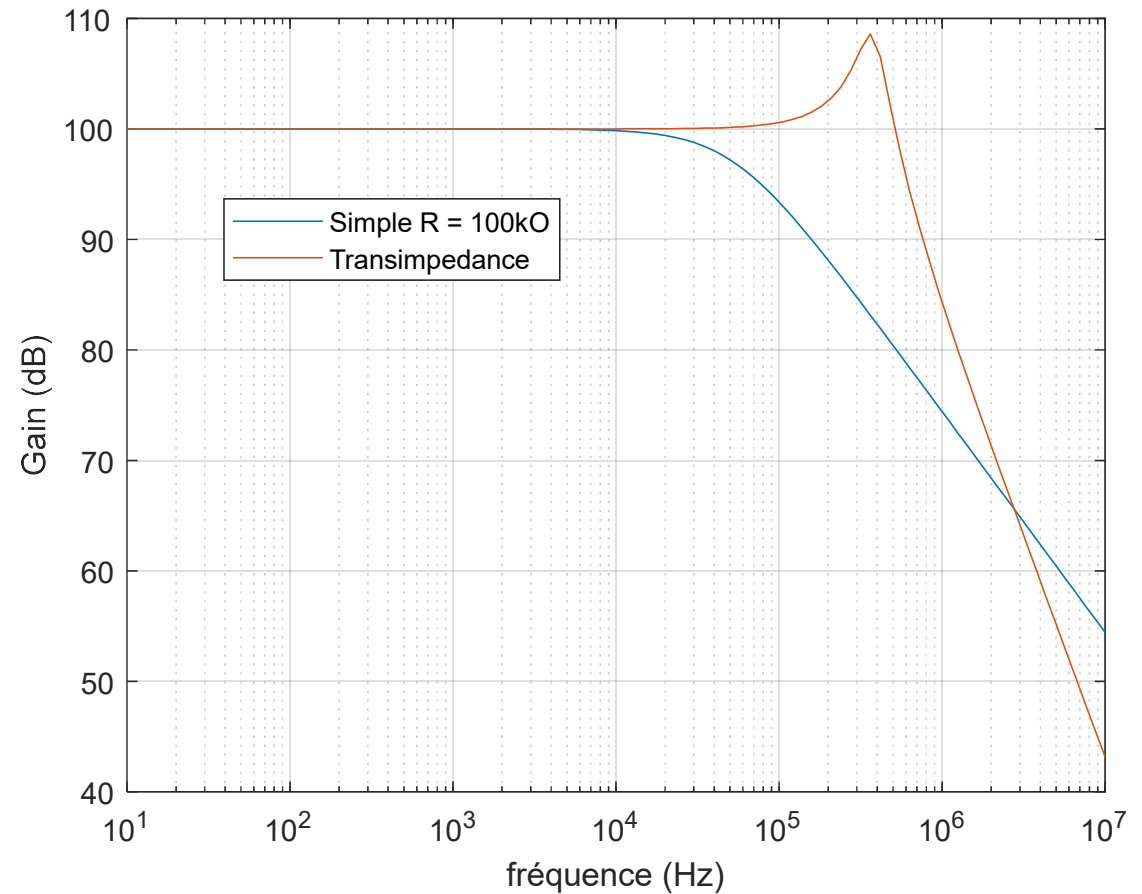

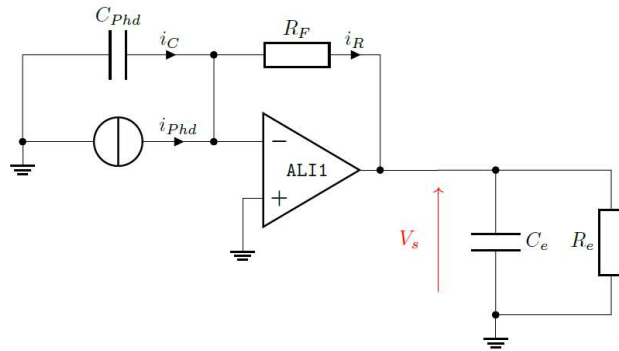• Exercice 1 / Modèle simplifié de l'ALI (mode linéaire)




$$V_S(f) = -R_F \cdot i_{Phd}$$



expérimentalement



Modèle trop simplifié de l'ALI

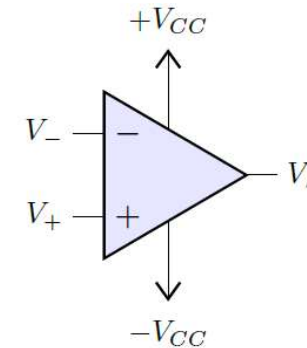


$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$




• Transimpédance / Schéma bloc

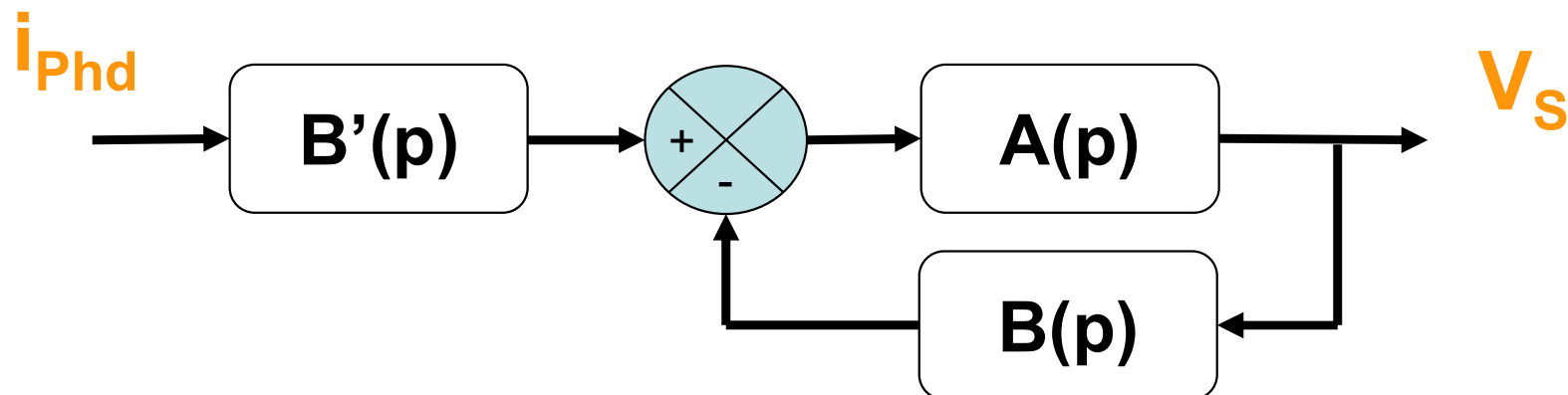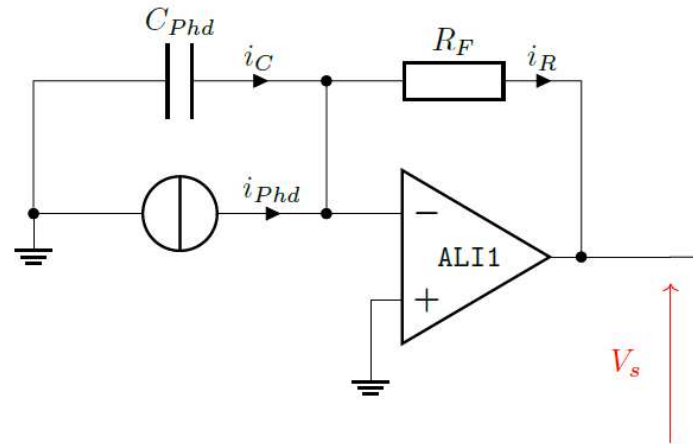


• Transimpédance / Schéma bloc

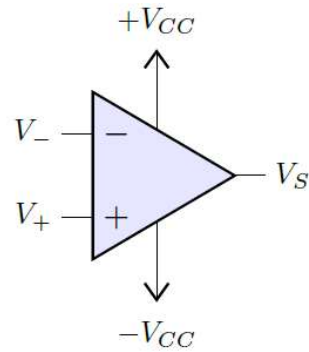


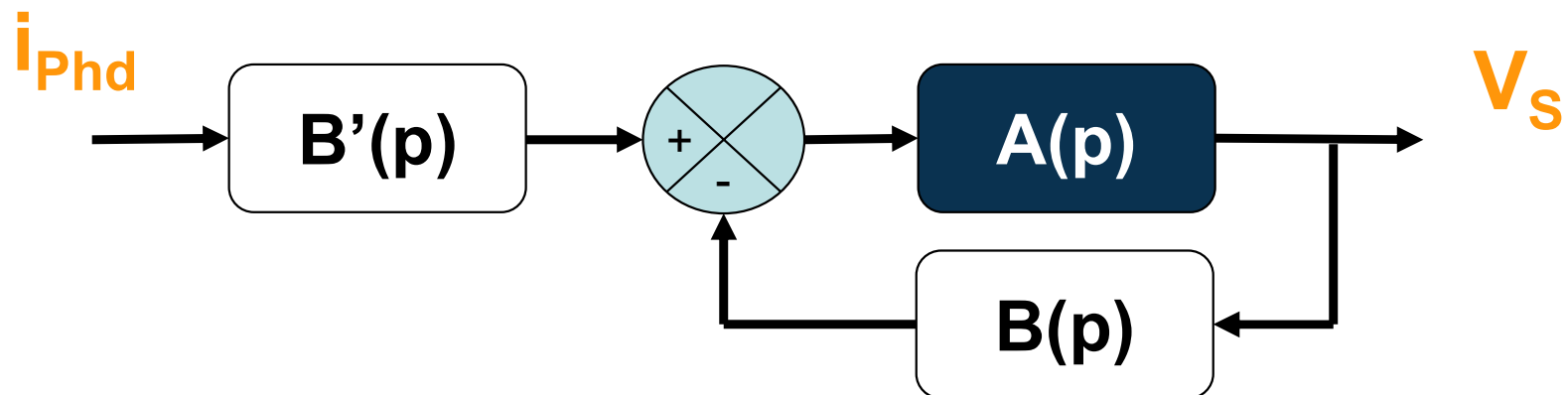
$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$



- Exercice 2 / Contre-réaction


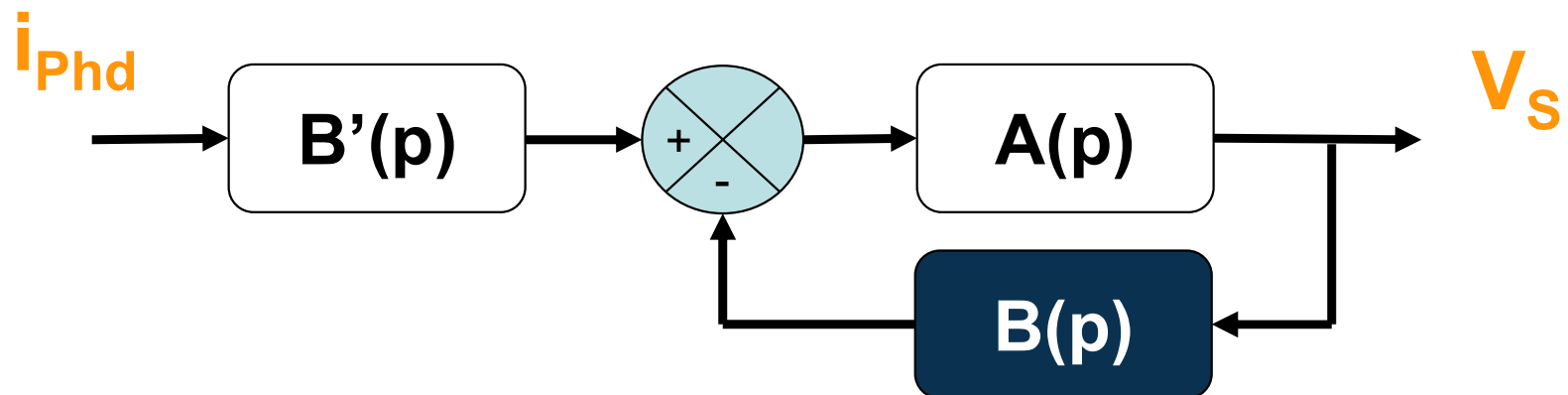


• Exercice 2 / Contre-réaction

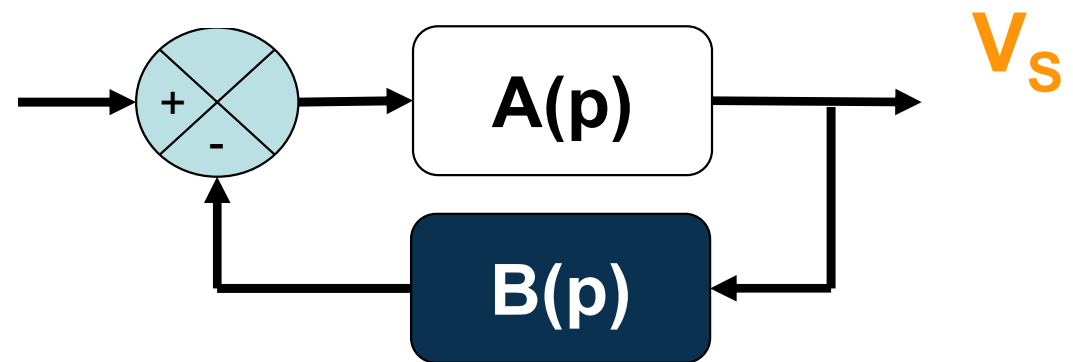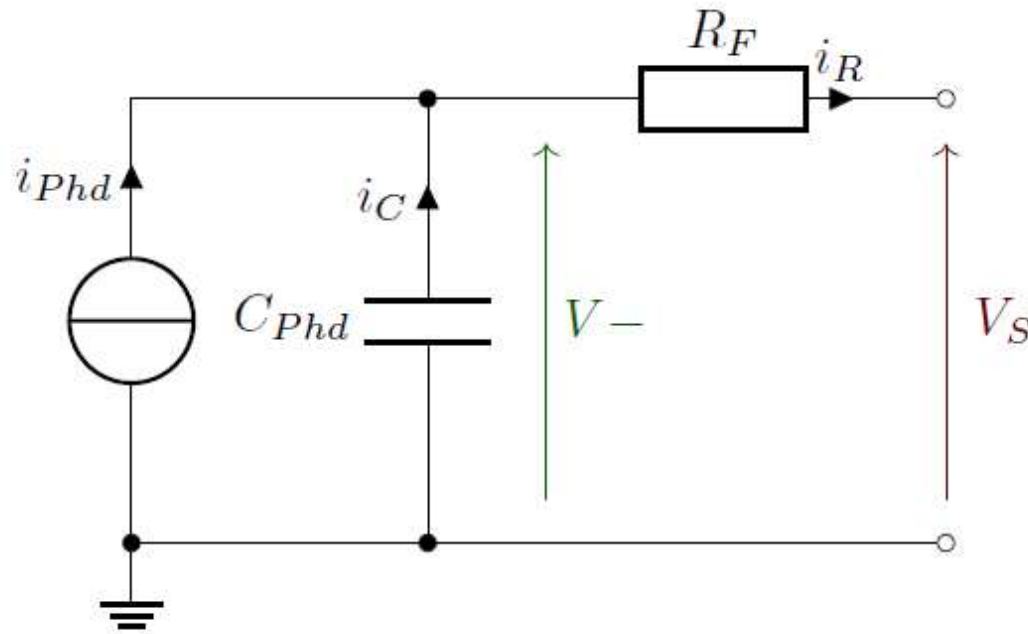

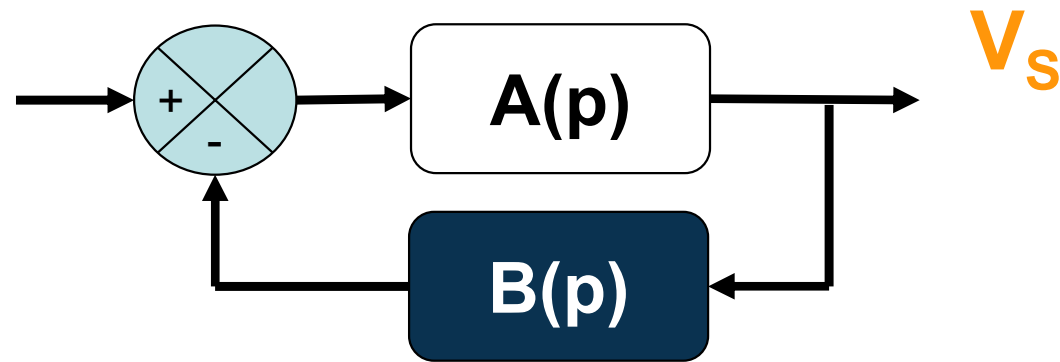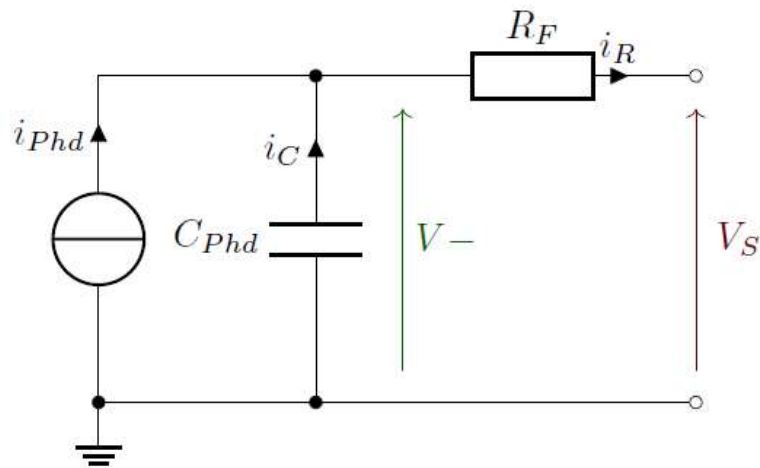
• Exercice 2 / Contre-réaction

$$V^- = (V_S + R_F \cdot i_{Phd}) \cdot \frac{1}{1 + j \cdot R_F \cdot C_{Phd} \cdot \omega}$$



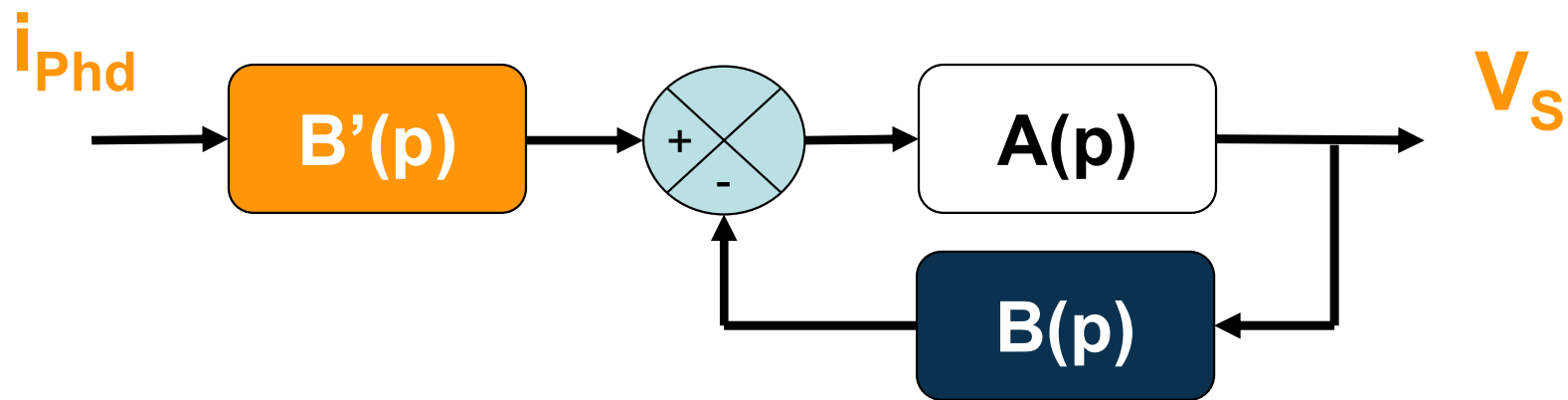- Exercice 2 / Contre-réaction

$$V^- = (V_S + R_F \cdot i_{Phd}) \cdot \frac{1}{1 + j \cdot R_F \cdot C_{Phd} \cdot \omega}$$




• Exercice 2 / Contre-réaction

Ordre de A ?

$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$

Ordre de B ?
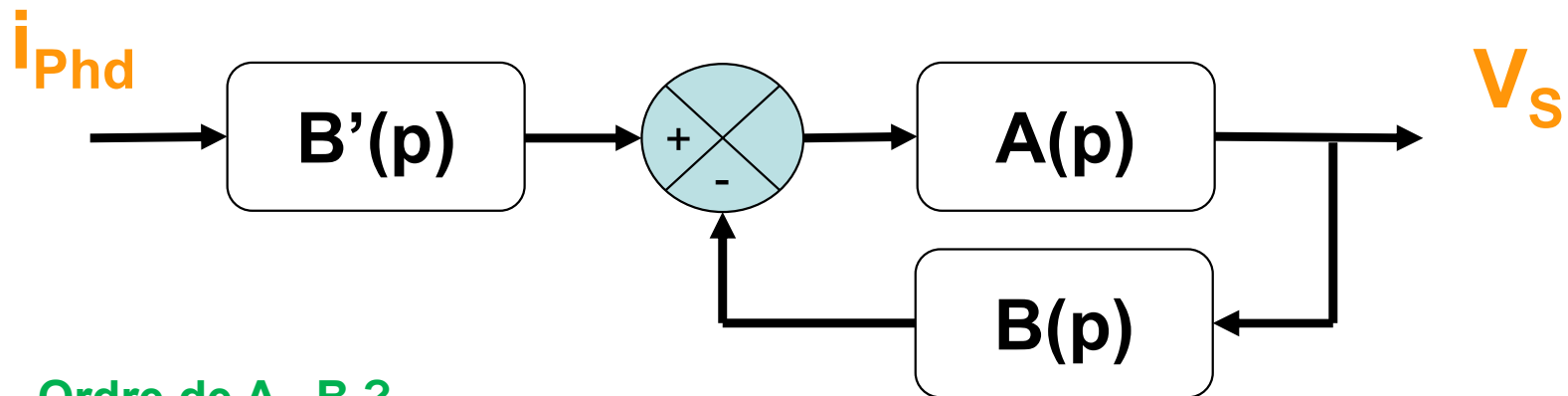
$$V^- = (V_S + R_F \cdot i_{Phd}) \cdot \frac{1}{1 + j \cdot R_F \cdot C_{Phd} \cdot \omega}$$



Ordre de A . B ?



• Exercice 2 / Contre-réaction


Ordre de A . B ?

$$A(p) = \frac{V_S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \frac{p}{\omega_c}}$$


$$V^- = (V_S + R_F \cdot i_{Phd}) \cdot \frac{1}{1 + j \cdot R_F \cdot C_{Phd} \cdot \omega}$$




expérimentalement

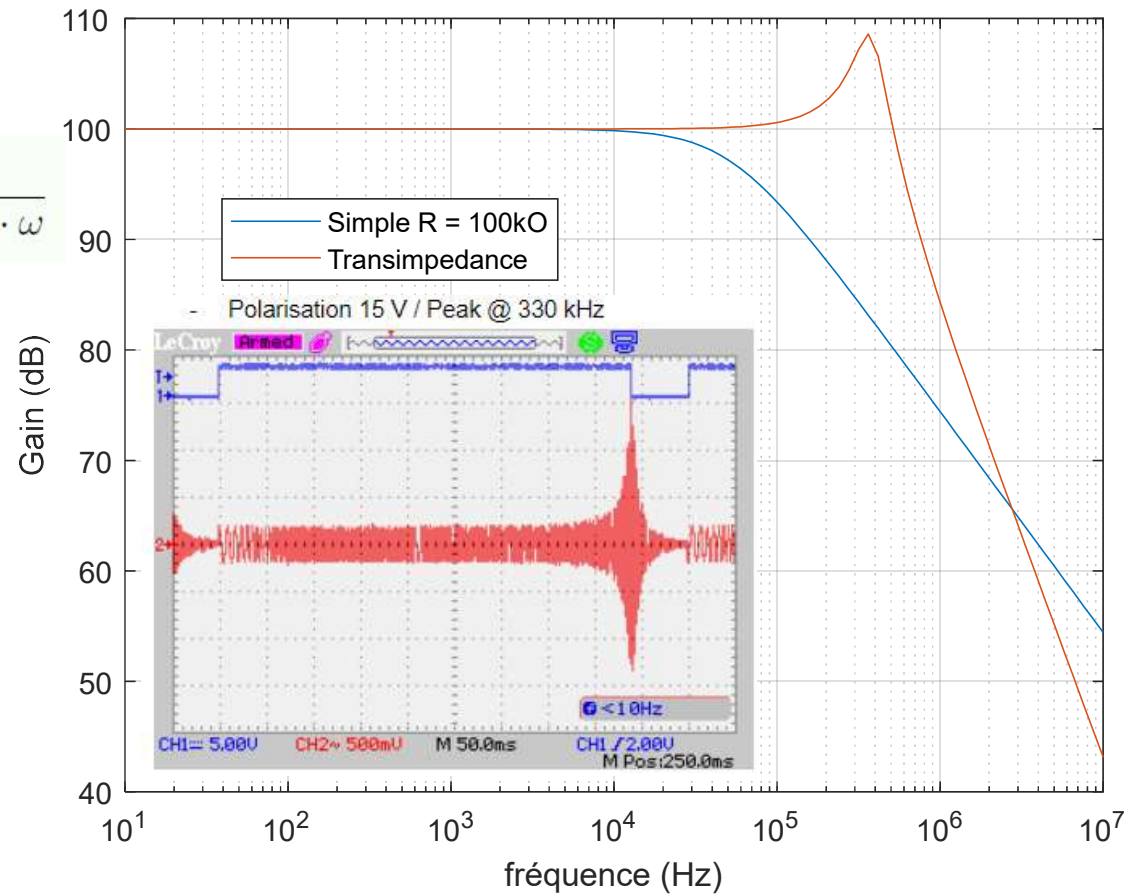

- Exercice 3 / Modèle complet

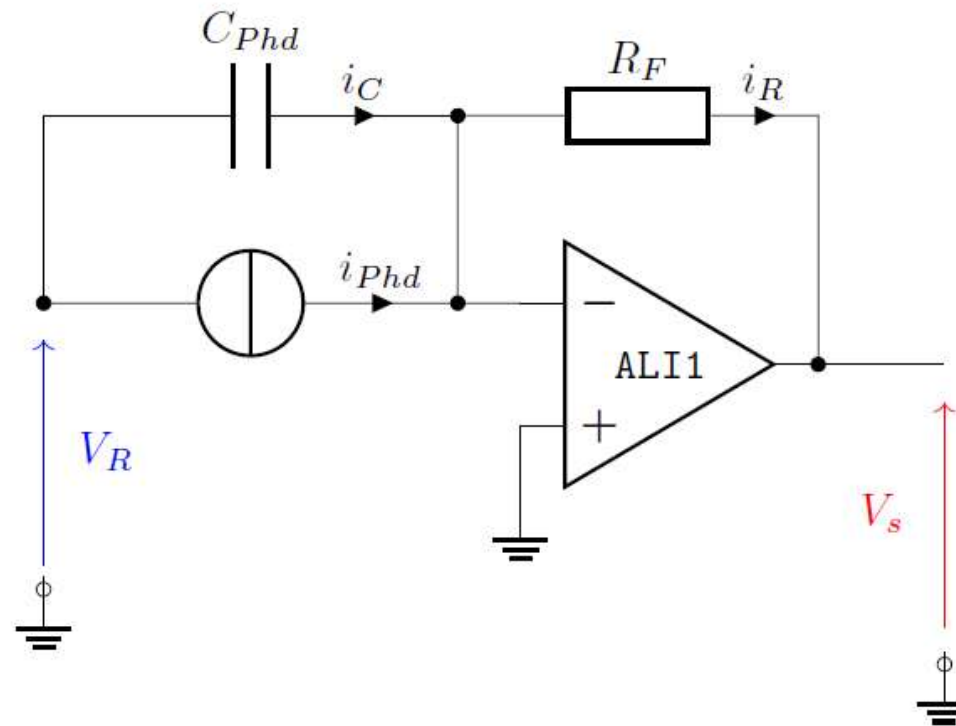


• Exercice 3 / Modèle complet

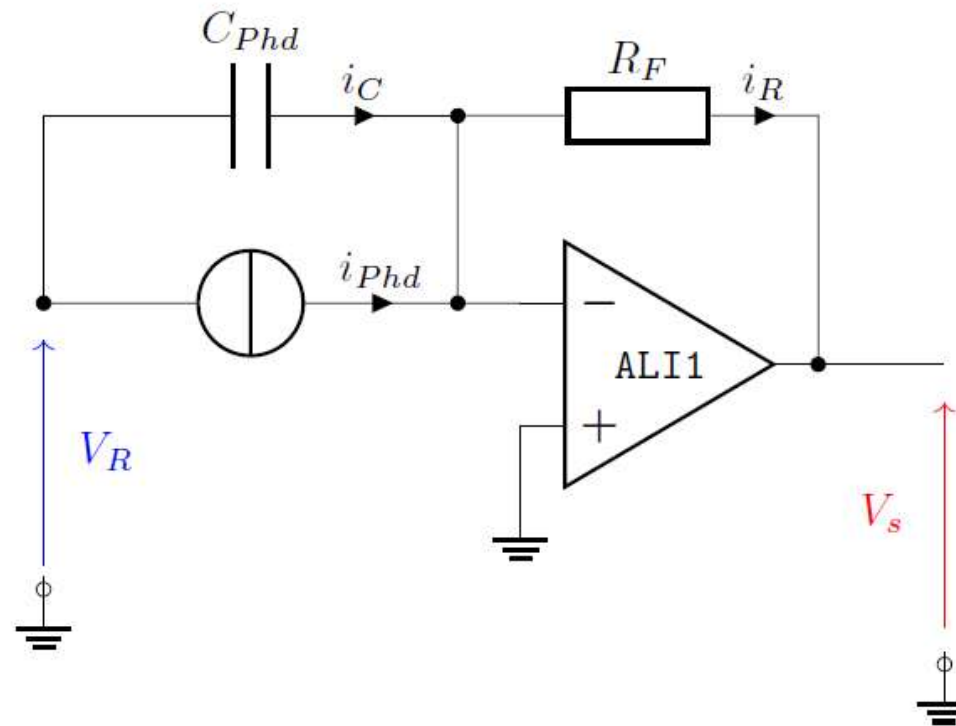

$$V_S = -A(j \cdot \omega) \cdot (V_S + R_F \cdot i_{Phd}) \cdot \frac{1}{1 + j \cdot R_F \cdot C_{Phd} \cdot \omega}$$



• Exercice 3 / Modèle complet

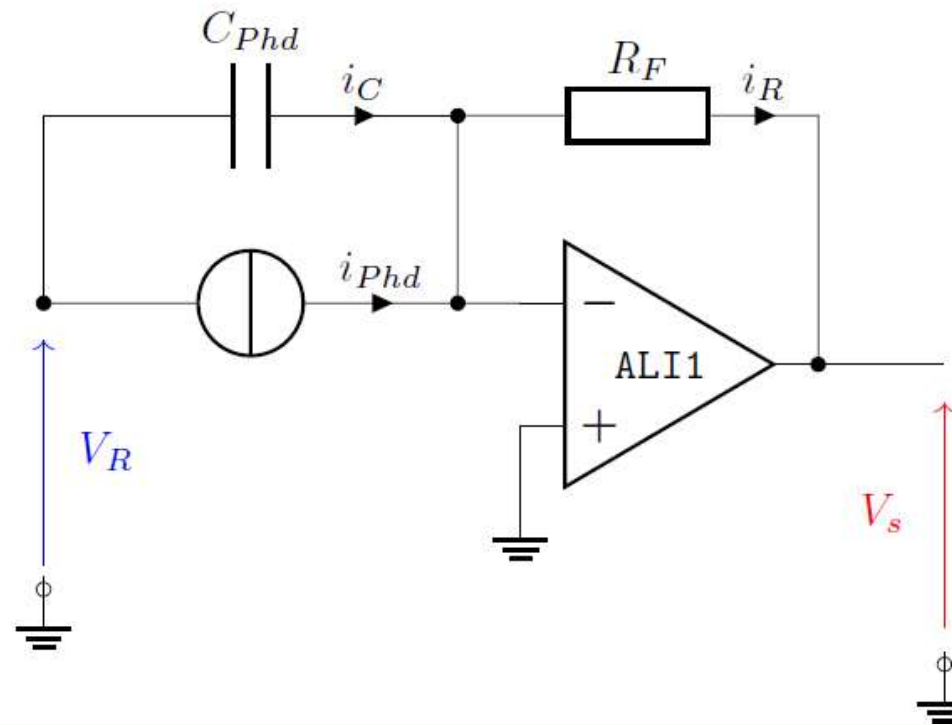

$$\omega_c = \frac{1}{R_F \cdot C_{Phd}}$$

$$K = \frac{A_0}{1+A_0}$$

$$\frac{V_s}{i_{Phd}} = -K \cdot \frac{R_F}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{1}{1+A_0} \left(\frac{\omega_c + \omega_0}{\omega_c \cdot \omega_0} \right) + (j \cdot \omega)^2 \cdot \frac{1}{1+A_0} \frac{1}{\omega_c \cdot \omega_0}}$$




• Exercice 3 / Modèle complet

$$\frac{V_S}{i_{Phd}} = -K \cdot \frac{R_F}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{1}{1+A_0} \left(\frac{\omega_c + \omega_0}{\omega_c \cdot \omega_0} \right) + (j \cdot \omega)^2 \cdot \frac{1}{1+A_0} \frac{1}{\omega_c \cdot \omega_0}}$$

$$T_{LP}(j\omega) = \frac{A}{1 + 2 \cdot m \cdot j \frac{\omega}{\omega_c} + (j \frac{\omega}{\omega_c})^2}$$
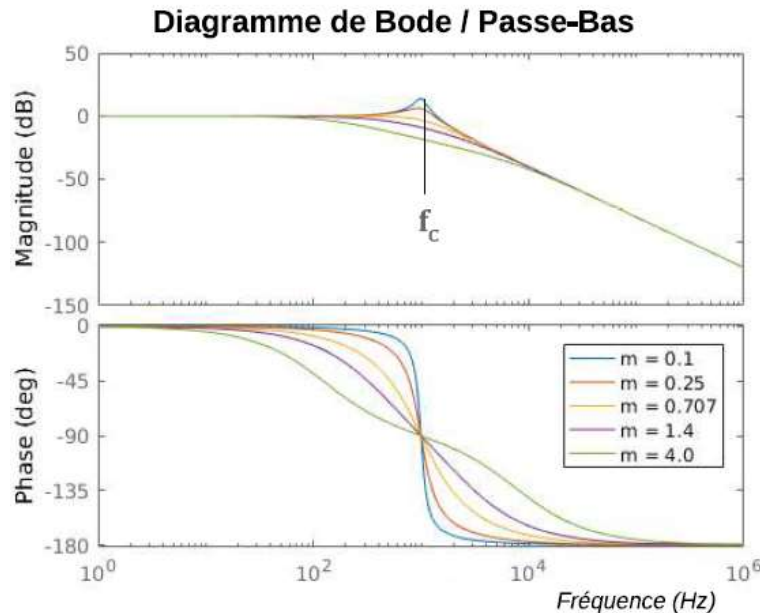
$$\omega_c = \frac{1}{R_F \cdot C_{Phd}} \quad K = \frac{A_0}{1+A_0}$$



$$G_T = K \cdot R_F$$

$$\omega_T = \sqrt{(1 + A_0) \cdot \omega_c \cdot \omega_0}$$

$$m_T = \frac{\omega_T}{(1 + A_0) \cdot \omega_c \cdot \omega_0} \cdot \frac{\omega_c + \omega_0}{2}$$



• Exercice 3 / Modèle complet

$$\frac{V_S}{i_{Phd}} = -K \cdot \frac{R_F}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{1}{1+A_0} \left(\frac{\omega_c + \omega_0}{\omega_c \cdot \omega_0} \right) + (j \cdot \omega)^2 \cdot \frac{1}{1+A_0} \frac{1}{\omega_c \cdot \omega_0}}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_F \cdot C_{Phd}} \quad K = \frac{A_0}{1+A_0}$$

$$G_T = K \cdot R_F$$

$$\omega_T = \sqrt{(1 + A_0) \cdot \omega_c \cdot \omega_0}$$

$$m_T = \frac{\omega_T}{(1 + A_0) \cdot \omega_c \cdot \omega_0} \cdot \frac{\omega_c + \omega_0}{2}$$

$A_0 \gg 1$



$$K \approx 1$$


$$G_T \approx R_F$$

$$\omega_T \approx \sqrt{\omega_c \cdot A_0 \cdot \omega_0} = \sqrt{\omega_c \cdot \omega_{GBP}}$$

$$m_T = \frac{\omega_c + \omega_0}{2 \cdot \omega_T} \approx \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\omega_c}{\omega_{GBP}}}$$



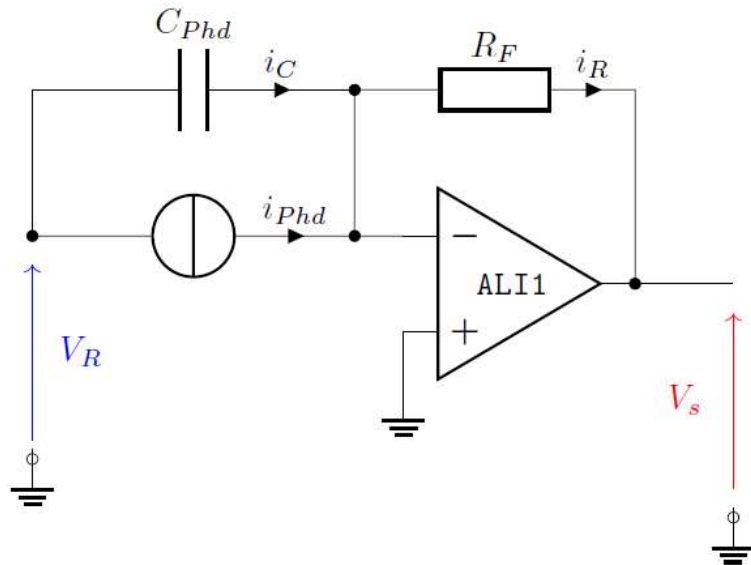
- Exercice 3 / Polarisation de la photodiode



Intérêt de V_R ?




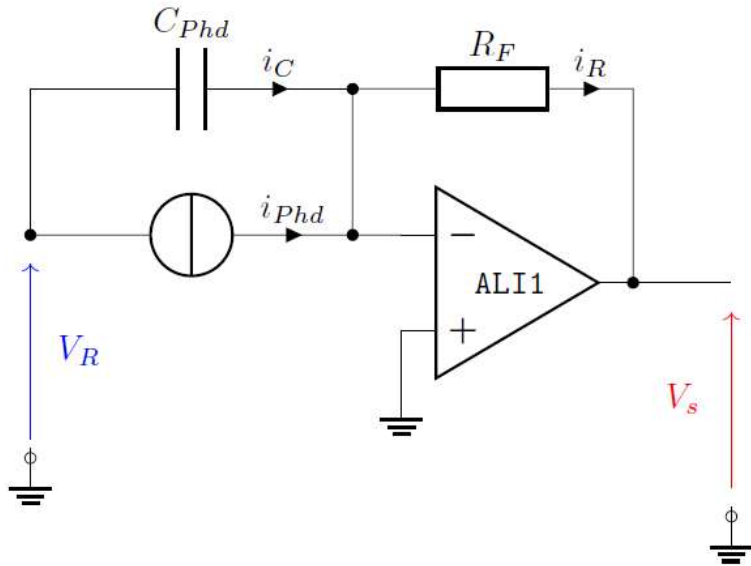• Exercice 3 / Polarisation de la photodiode




Intérêt de V_R ?

Capacitance

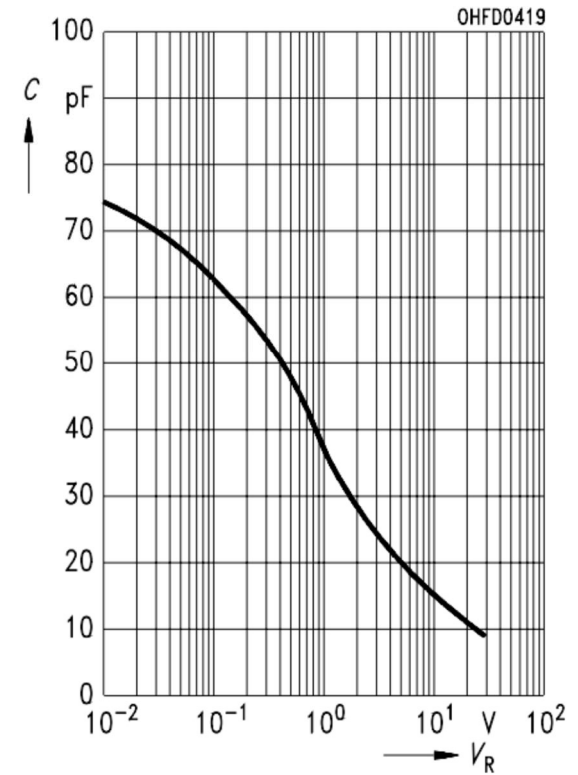

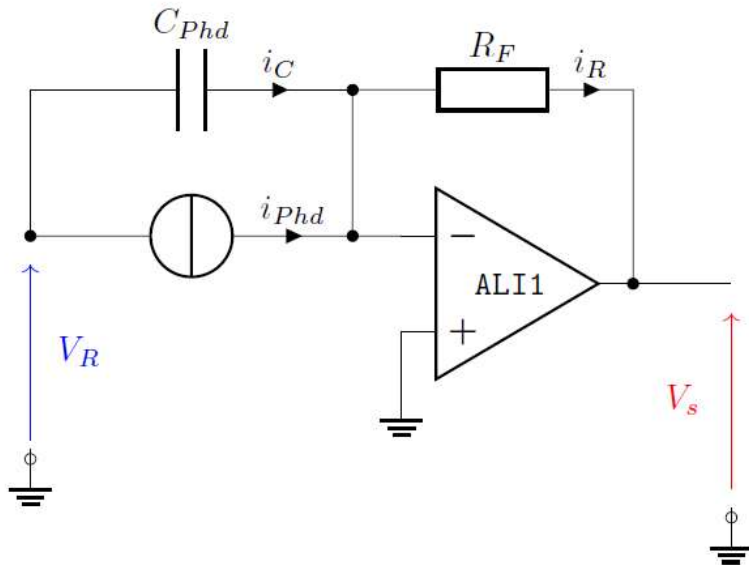• Exercice 3 / Polarisation de la photodiode




$V_R = 0\text{ V}$
 $C_{Phd} = 75\text{ pF}$


Impact sur la fonction de transfert ?

$V_R = 30\text{ V}$
 $C_{Phd} = 10\text{ pF}$

Capacitance

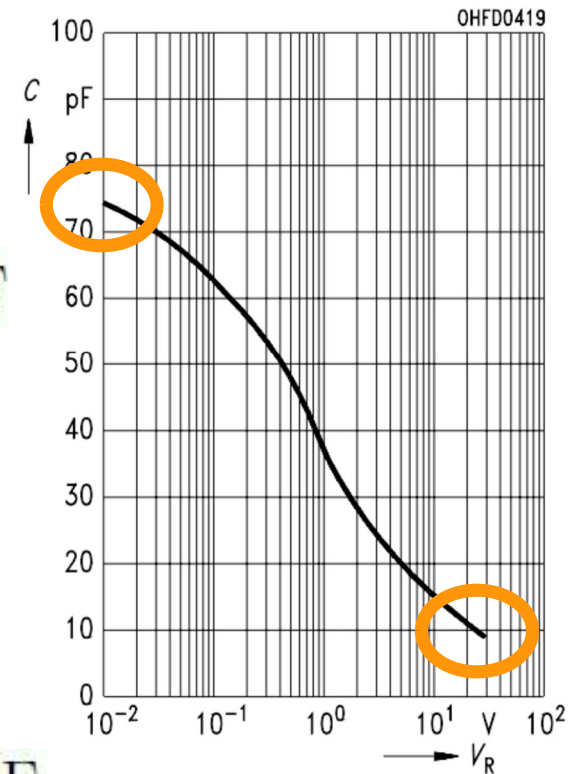

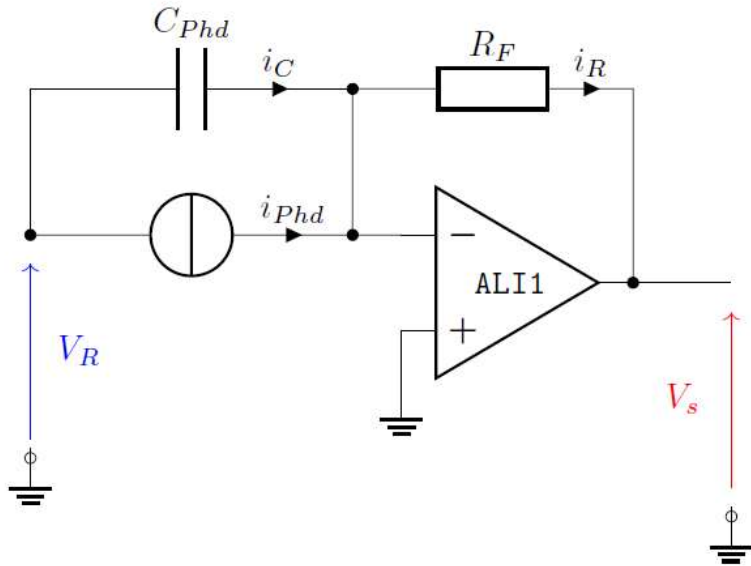• Exercice 3 / Polarisation de la photodiode




$V_R = 0\text{ V}$

$V_R = 30\text{ V}$

$C_{Phd} = 75\text{ pF}$





$C_{Phd} = 10\text{ pF}$

Bande passante

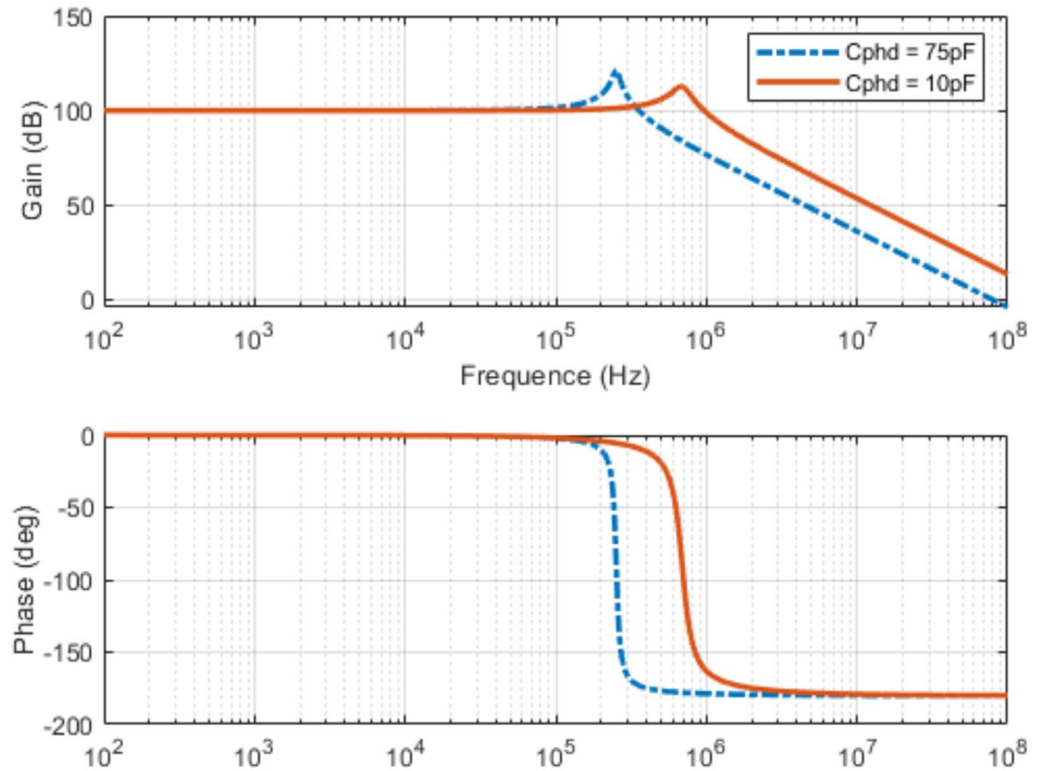

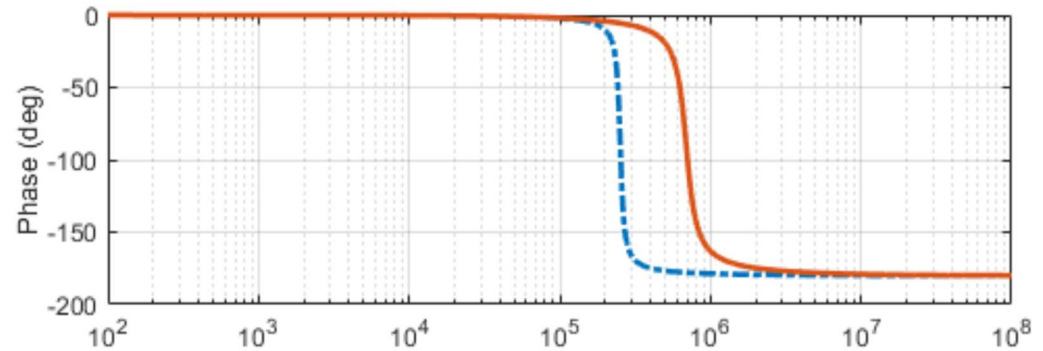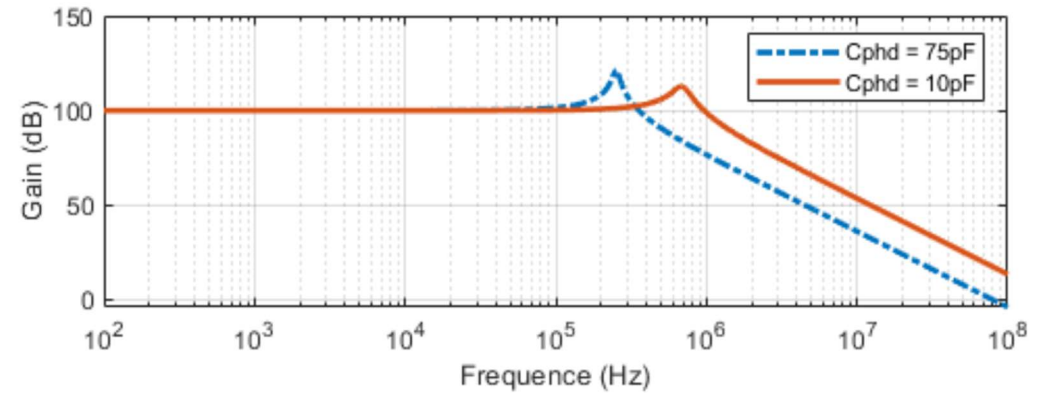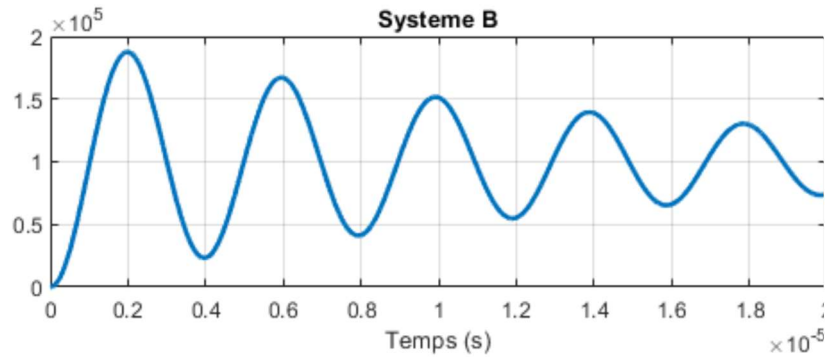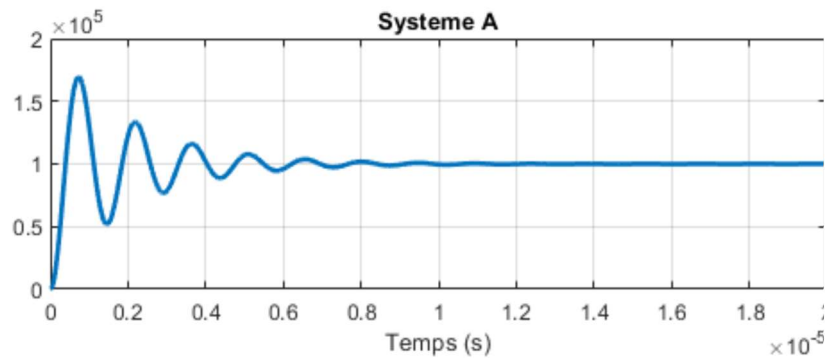• Exercice 3 / Polarisation de la photodiode

Ingénierie Electronique pour le Traitement de l'Information



$V_R = 0\text{ V}$

$V_R = 30\text{ V}$

$C_{Phd} = 75\text{ pF}$

$C_{Phd} = 10\text{ pF}$



Paris-Saclay



Saint-Étienne



Bordeaux