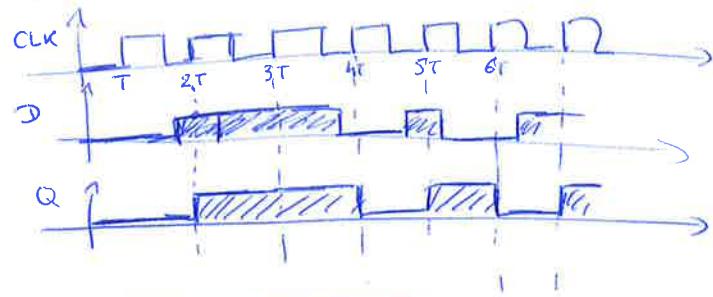


TD9 | Logique Séquentielle

1/3


Exercice 1




Expliquez également l'intérêt des bascules D
= mémorisation d'un état
Non existant en combinaison

Exercice 2


Q1

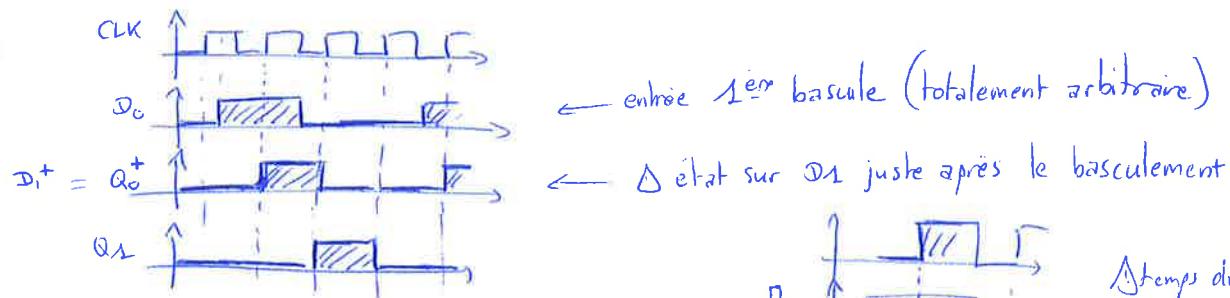

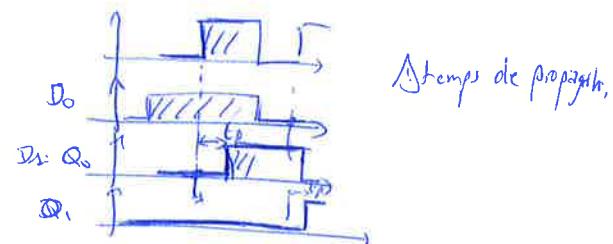\Rightarrow Ligne à retard = mise en série de bascules D



Q2

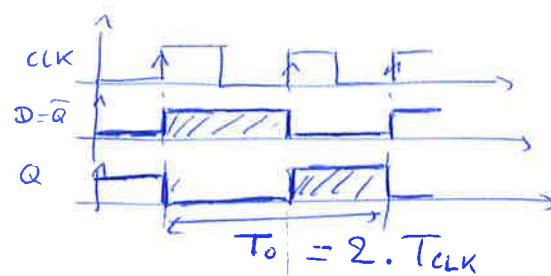


Non dépendant du Rapport cyclique de CLK

$$F_0 = \frac{F_{CLK}}{2}$$

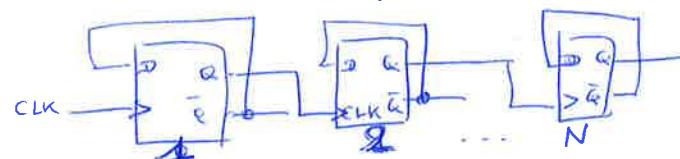Q3


On cascade la sortie Q d'un étage sur l'entrée CLK de l'étage d'après




De cette manière l'étage N divise par 2^N la fréquence

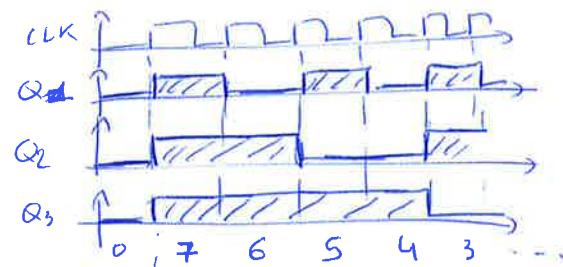Q4

On s'aperçoit avec la structure précédente qu'on obtient un décompteur binaire.




compteur $\bar{Q} \rightarrow CLK$

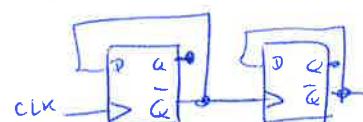


On obtient alors un compteur

On peut introduire ici la notion de synchronisé / asynchronisé
soi compteur / décompteur asynchrone

(Q1/Q2)

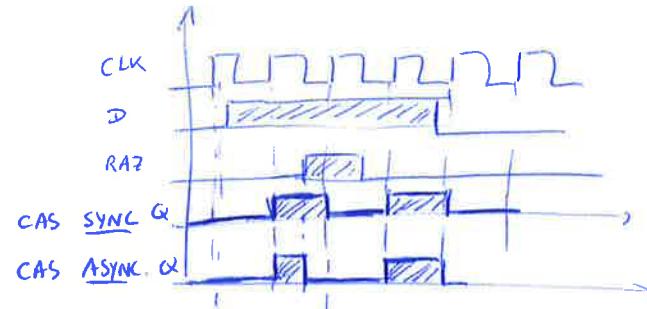Revenir sur exercice 2

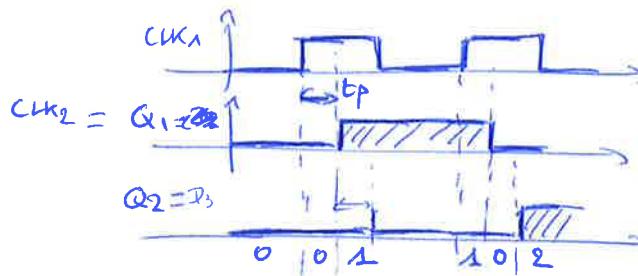Cas d'une transition sur un comparateur / avec temps de propagation



Etats transitaires non souhaités


Exercice 4

(Q1) Il s'agit d'un multiplexeur.

En fonction de A et B, on choisit une sortie du diviseur de fréquence

A	B	PCLK
0	0	CLK
0	1	CLK/8
1	0	CLK/64
1	1	CLK/128

(Q2)

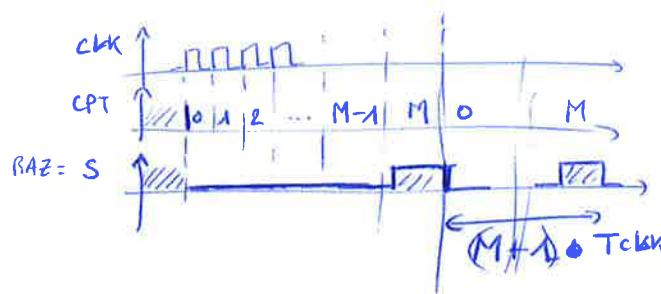

Le registre stocke une valeur comprise entre 0 et $2^N - 1$.
On l'appellera M
On supposera la RAZ sync.

(Q3)

On sait que l'étage de la Q2 permet d'obtenir une fréquence $f_s = \frac{F_{PCLK}}{M+1}$
pour M compris entre 0 et $2^N - 1$.

Ainsi, on obtient

$$\frac{F_{PCLK}}{2^{16}} \leq f_s \leq \frac{F_{PCLK}}{1}$$

On a vu que F_{PCLK} dépendait de A et B et de $f_s = 14 \text{ MHz}$

Ainsi

A	B	PCLK	f _{smax}	f _{smin}
0	0	14 MHz	14 MHz	914 kHz
0	1	1.75 MHz	1.75 MHz	97 Hz
1	0	219 kHz	219 kHz	3.3 Hz
1	1	55 kHz	55 kHz	0.83 Hz

Exercice 4) (suite)

Q4 Si on veut $f_s = 200 \text{ Hz}$, on peut choisir $AB = (01)$ ou (10) ou (11)

Pour $AB = (01)$ $\rightarrow M = \frac{1175 \text{ MHz}}{1200 \text{ Hz}} = 8750 \rightarrow 200 \text{ Hz exactement}$

Pour $AB = (10)$ $\rightarrow M = \frac{213 \text{ kHz}}{200 \text{ Hz}} = 1063,75 \rightarrow 200 \text{ Hz exactement}$

Pour $AB = (11)$ $\rightarrow M = \frac{55 \text{ kHz}}{200 \text{ Hz}} = 273,4 \rightarrow 200 \text{ Hz non exact}$

Pour $f_s = 20 \text{ Hz} \rightarrow AB = (10) \text{ ou } (11)$

Pour $f_s = 2 \text{ Hz} \rightarrow AB = (11)$

↑ on vise M le plus grand possible pour avoir une meilleure précision sur la fréquence de sortie

Exercice 5)

A NE PAS TRAITER