

Quel est l'**impact du choix de la résistance de charge** d'une photodiode (**R_{PHD}**) sur les performances des montages de photodétection ?

S
1

Quel est l'**impact du produit gain bande-passante** des ALI sur les performances du montage transimpédance "classique" ?

Des ALI de type TLExx sont à votre disposition.

S
2

Est-il toujours judicieux d'utiliser un **montage transimpédance** pour détecter des photons ?

S
3

Quels sont les inconvénients d'utiliser un **montage transimpédance** dans le cadre d'une **transmission numérique** par la lumière ?

S
4